

BUCK CONVERTER

Represented by 박현우
phw820@naver.com

목차

BUCK CONVERTER


- 1) BUCK CONVERTER를 쓰는 이유
- 2) 기본 DC/DC 컨버터 SWITCHING 원리
- 3) BUCK CONVERTER 개념
- 4) BUCK CONVERTER 설계 시 주의사항
- 5) TL494 작동원리 이해
- 6) IR2110 작동원리 이해
- 7) BUCK SIMULATION

* 설계 진행 방향 추가


1) BUCK CONVERTER를 쓰는 이유

78XX basic features

IC No	Voltage
7805	5V
7806	6V
7808	8V
7809	9V
7810	10V
7812	12V
7815	15V
7818	18V
7824	24V

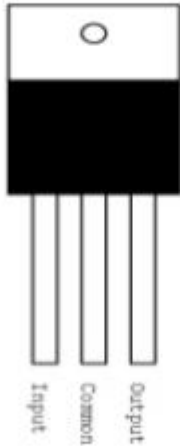

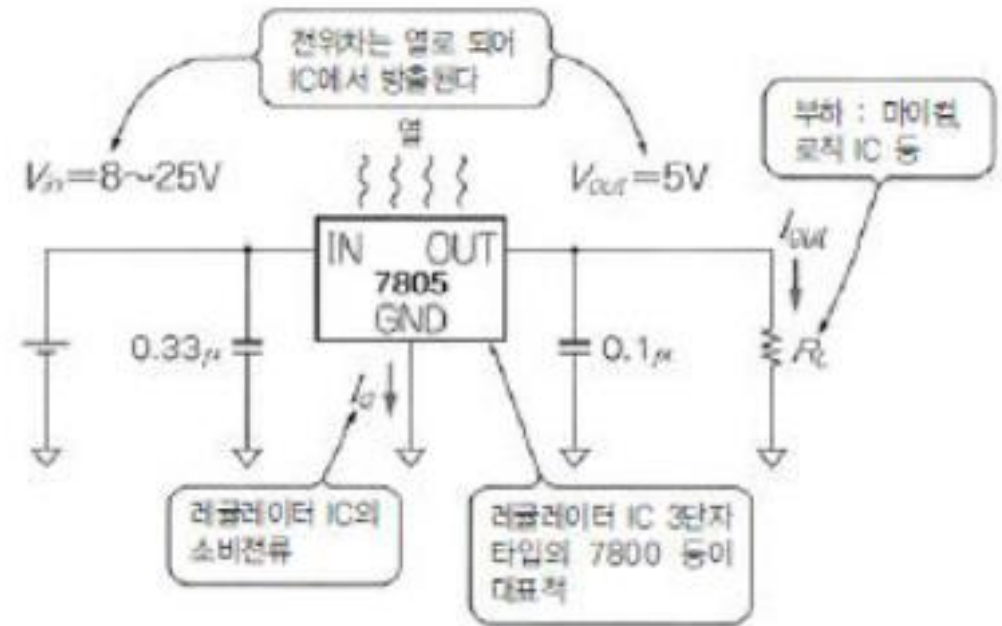- **Features**
- 3 terminal positive voltage regulator with nine voltage options
- High Output Current - typically 1.5A
- Short circuit current limit - 750mA at 5v
- Max input voltage = 35v
- Minimum Input Voltage = $V_{out} + 2.5$



▲ 그림 1. 시리즈 레귤레이터의 회로 예와 발열

증상 1) 통상적인 회로 동작 시, 시리즈 레귤레이터의 발열이 크다
원인 1-1) 전원 회로의 입출력 전압 차가 커서, 출력전류가 크다

2) 기본 DC/DC 컨버터 SWITCHING 원리 1

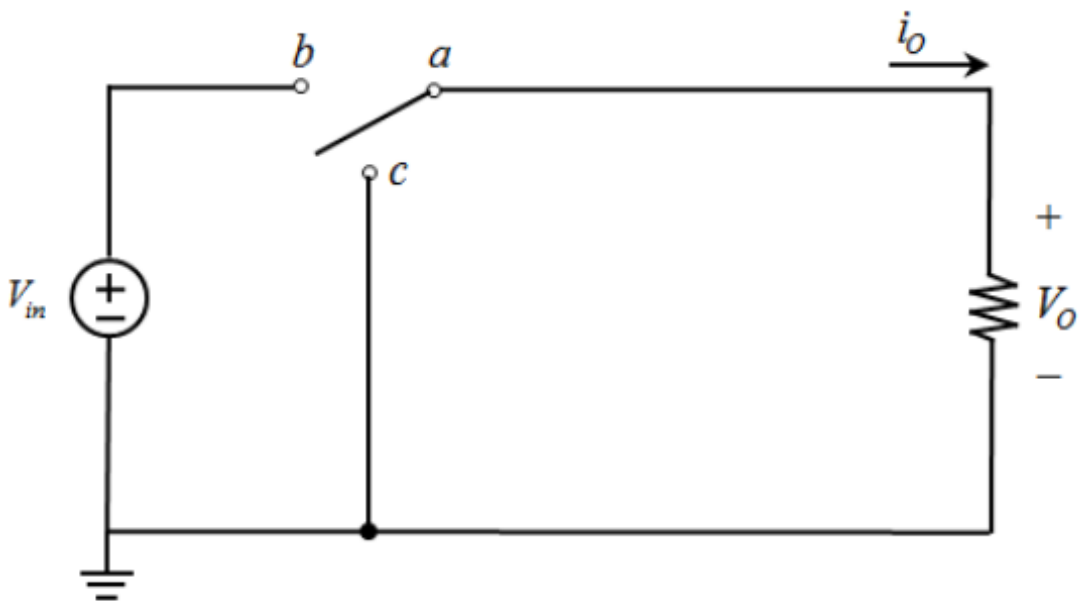


그림 1 : 기본적인 DC/DC 컨버터 회로

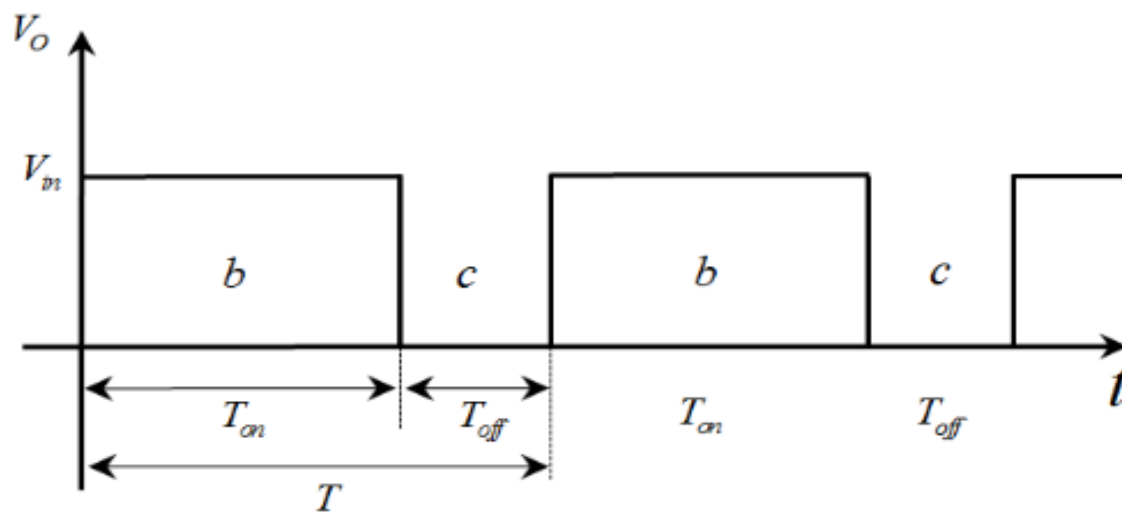


그림 2 : 출력 전압 파형

$$D = \frac{T_{on}}{T}$$

$$T_{on} = DT$$

$$T_{off} = (T - T_{on}) = (1 - D)T$$

$$\begin{aligned} V_o &= \frac{1}{T} (V_{in} \cdot T_{on} + 0 \cdot T_{off}) = V_{in} \cdot \frac{T_{on}}{T} + 0 \cdot \frac{T_{off}}{T} \\ &= V_{in} \cdot D + 0 \cdot (1 - D) \\ &= V_{in} \cdot D \end{aligned}$$

$$P_o = \frac{1}{T} \left(\frac{V_{in}^2}{R} \cdot T_{on} + 0 \cdot T_{off} \right) = \frac{V_{in}^2}{R} \cdot D$$

2) 기본 DC/DC 컨버터 SWITCHING 원리 2

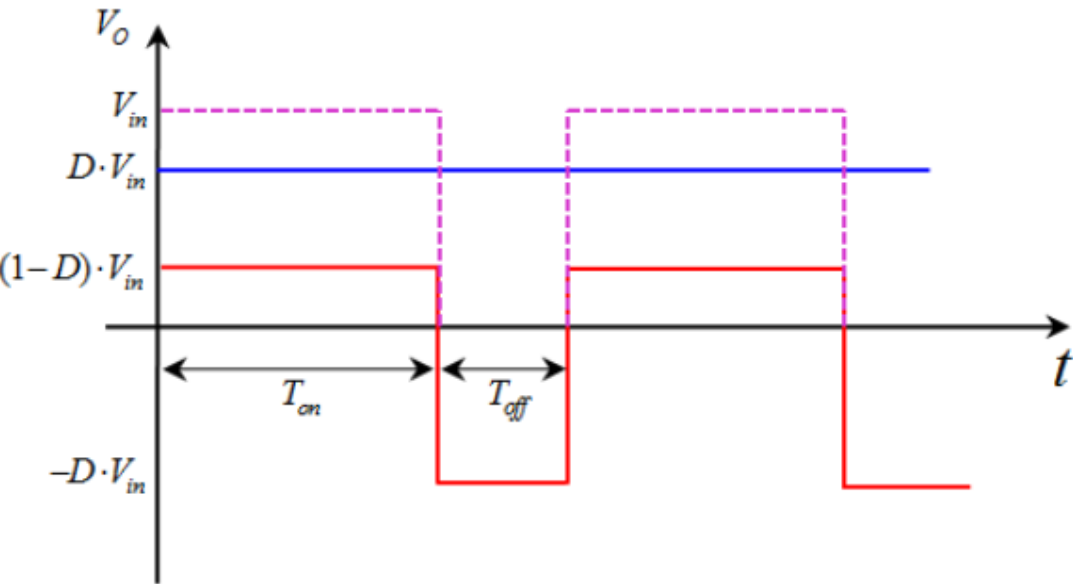


그림 3 : 출력 전압 파형의 직/교류 성분

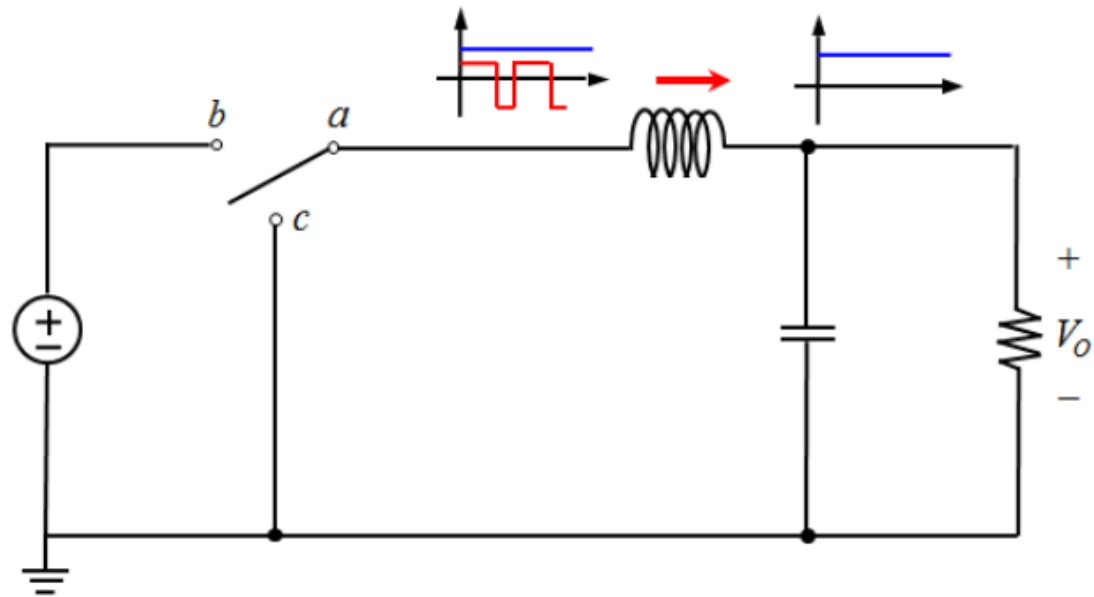



그림 4 : LC 필터를 추가한 기본적인 DC/DC 컨버터 회로

$$G_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{D \cdot V_i}{V_i} = D$$

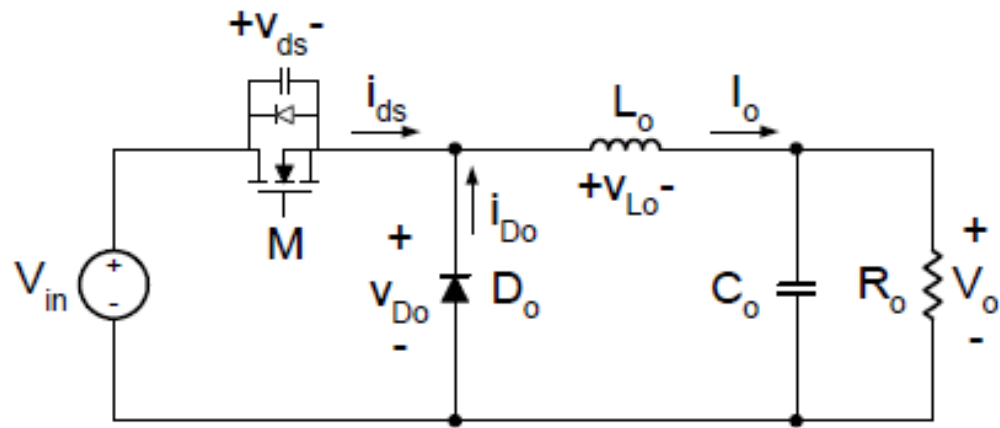
3) BUCK CONVERTER 개념 1

- Assumptions

- V_o : constant
- I_o : constant ($=V_o/R_o$)



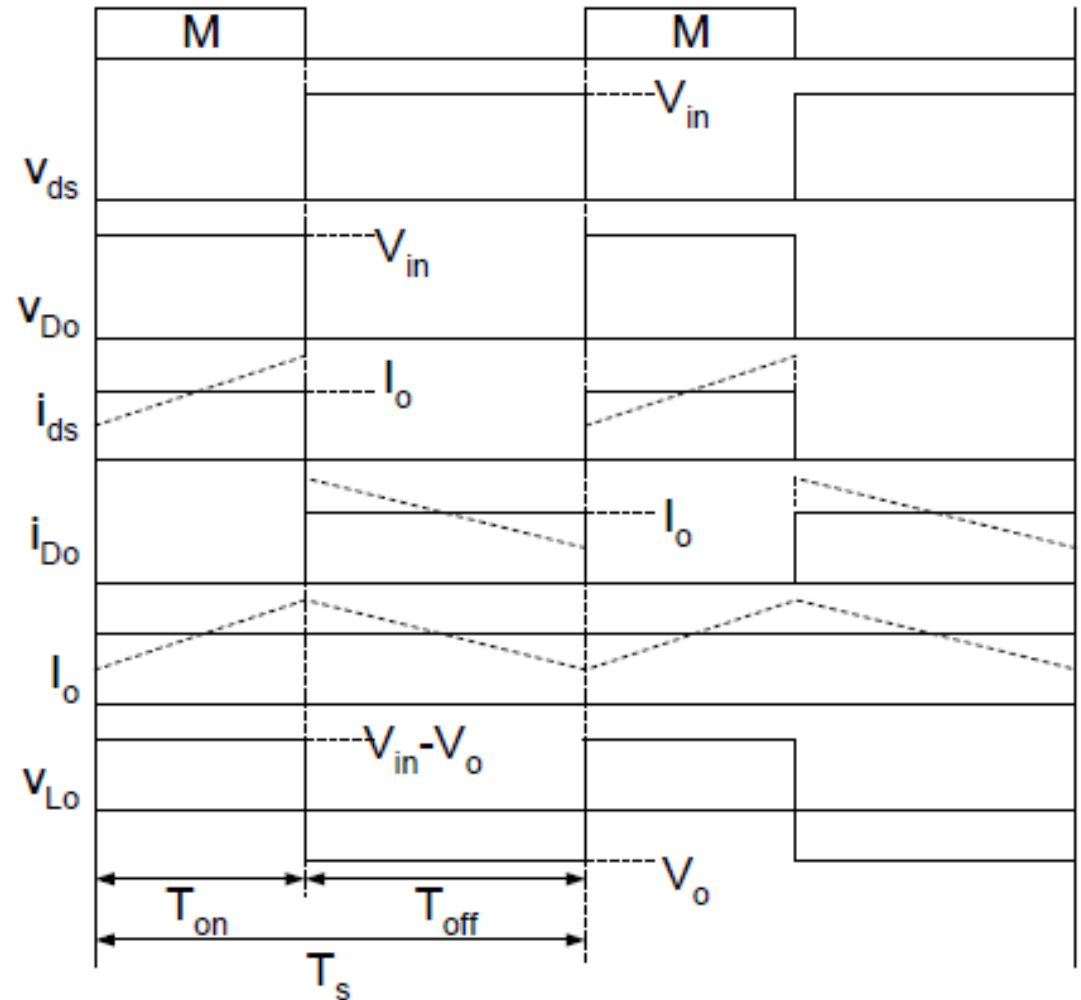- Mode 1 (during DT_s) powering
- Mode 2 (during $(1-D)T_s$) freewheeling



3) BUCK CONVERTER 개념 2

- Voltage-second balance


- At steady state,

- Rising amplitude=Falling amplitude: $\frac{V_{in} - V_o}{L_o} T_{on} = \frac{V_o}{L_o} (T_s - T_{on})$


- Area of A=Area of B: $(V_{in} - V_o) T_{on} = V_o (T_s - T_{on})$ **Voltage-second balance**

- Voltage conversion ratio: $V_o = DV_{in} \leq V_{in}$

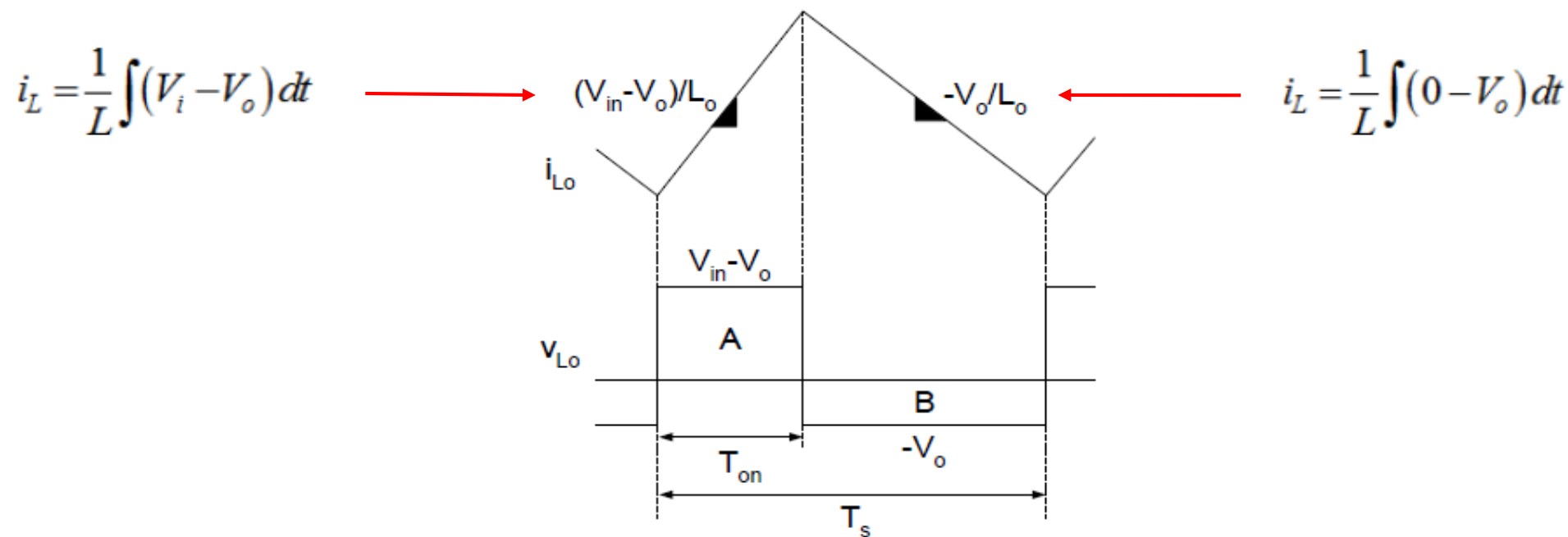
- Average voltage across the inductor = 0



3) BUCK CONVERTER 개념 3

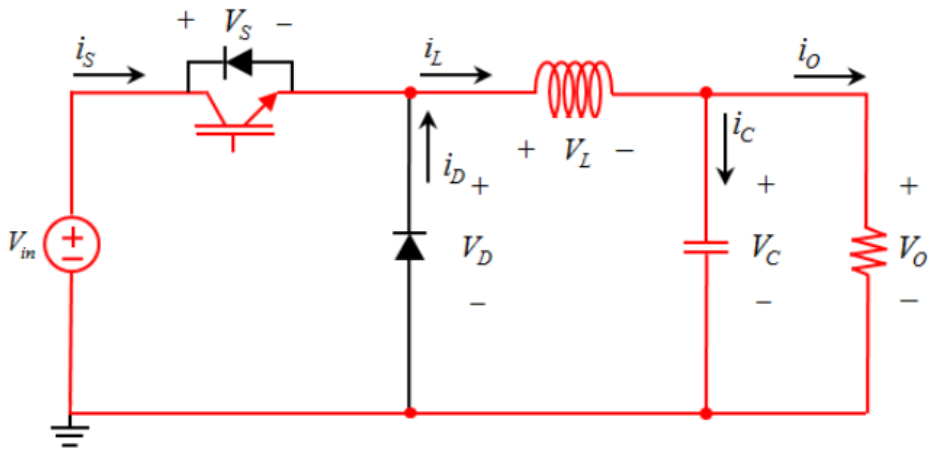


a) SW/ON 상태의 전류 Path

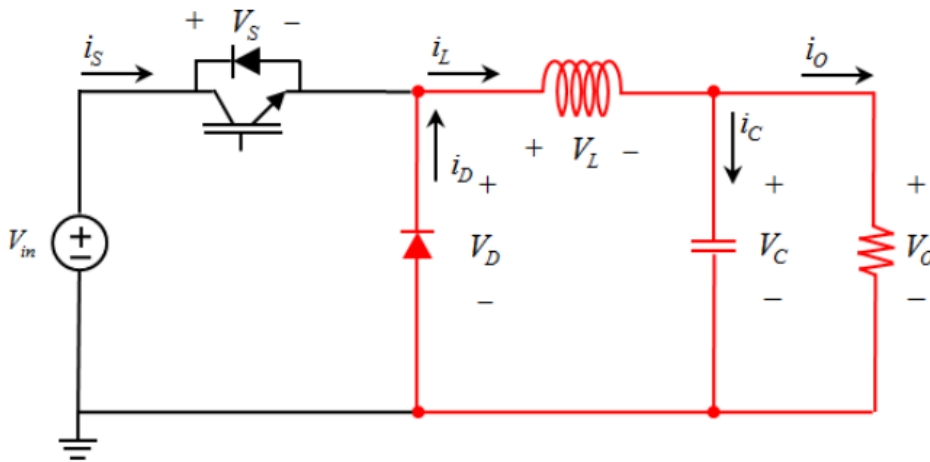

b) SW/OFF 상태의 전류 Path

그림 6 : Switch 상태에 따른 전류의 흐름

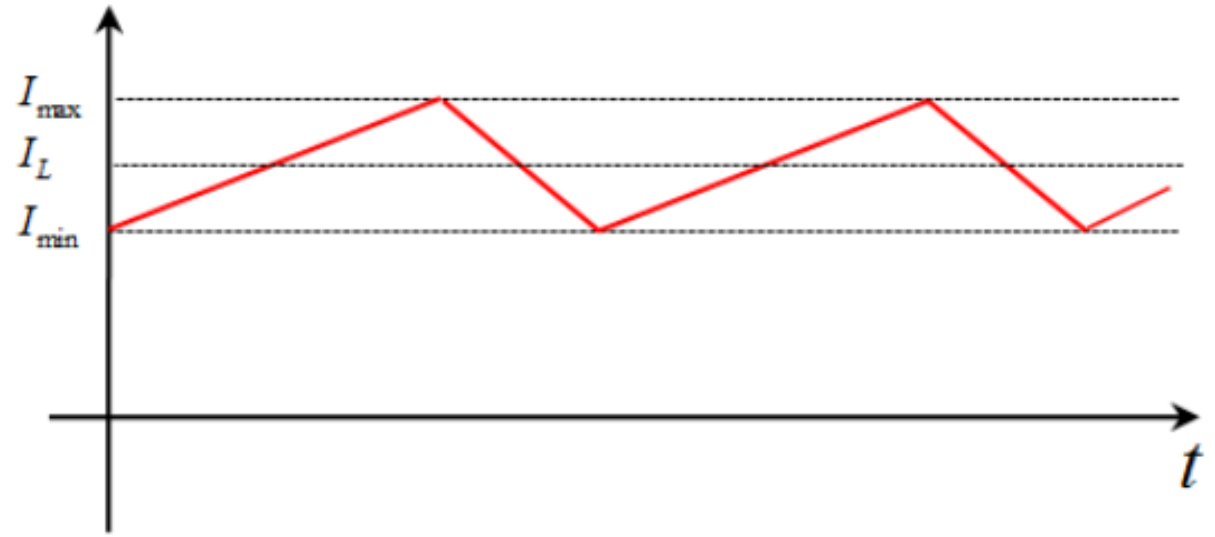

$$i_L = i_C + i_o$$

$$I_L = I_o \text{ DC 성분} \rightarrow i_C = 0$$

$$v_L = L \frac{di_L}{dt}$$

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{V_i - V_o}{L}$$

$$\Delta i_L = \frac{V_i - V_o}{L} \cdot T_{on}$$

$$\begin{aligned} i_{\max} &= I_L + \frac{1}{2} \cdot \Delta i_L = I_L + \frac{V_i - V_o}{2L} \cdot DT \\ &= I_L + \frac{V_i - V_i D}{2L} \cdot DT = I_L + \frac{V_i}{2L} \cdot (1 - D) \cdot DT \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i_{\min} &= I_L - \frac{1}{2} \cdot \Delta i_L = I_L - \frac{V_i - V_o}{2L} \cdot DT \\ &= I_L - \frac{V_i - V_i D}{2L} \cdot DT = I_L - \frac{V_i}{2L} \cdot (1 - D) \cdot DT \end{aligned}$$

3) BUCK CONVERTER 개념 4

- Output Voltage Ripple (ignoring the effect of capacitor ESR)


- Area of Q_A (charging Charge)=Area of Q_B (discharging charge)
- Charge=current x time

$$Q_A = Q_B = \Delta Q = C_o \Delta V_o$$

$$V_{o_ripple} = \Delta V_o = \frac{\Delta Q}{C_o} = \frac{1}{C_o} \left(\frac{1}{2} \frac{T_s}{2} \frac{i_{L_o_ripple}}{2} \right) = \frac{1}{C_o} \left(\frac{1}{2} \frac{T_s}{2} \frac{1}{2} \frac{V_o}{L_o} (1-D) T_s \right)$$

$$= \frac{T_s^2}{8L_o C_o} V_o (1-D)$$
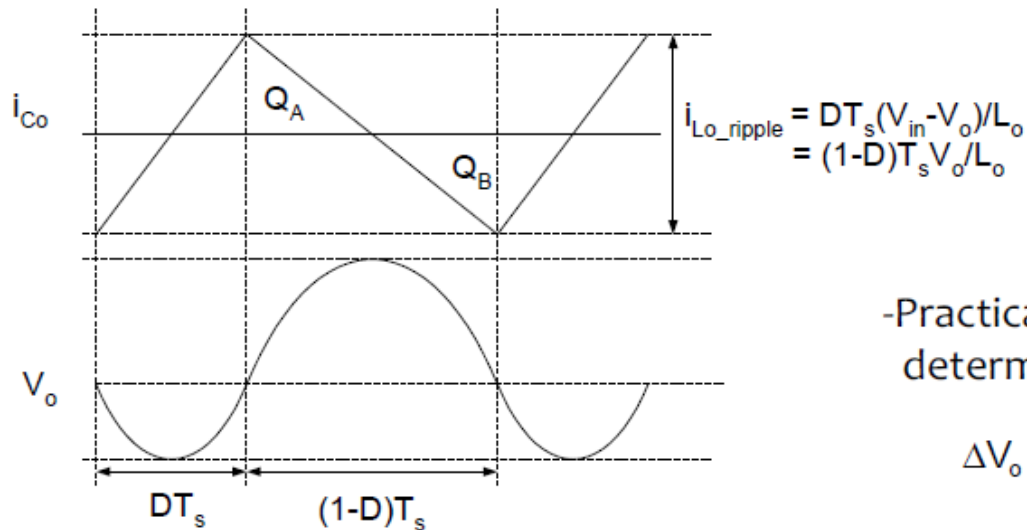
$$\text{Voltage Ripple Ratio (ROV)} = \frac{V_{o_ripple}}{V_o} 100[\%]$$




-Practically, output voltage ripple is determined mainly by **ESR**

$$\Delta V_o = \frac{T_s^2}{8L_o C_o} V_o (1-D) + R_{esr} i_{L_o_ripple}$$

$$Z = \sqrt{ESR^2 + (X_C + (-X_L))^2}$$


100nF 혹은 104 라고 부르는 콘덴서의 ESR 그래프

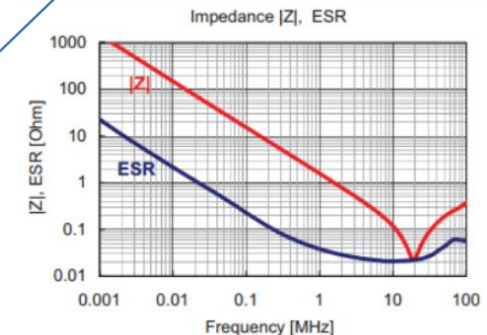

4) BUCK CONVERTER 설계 시 주의사항 1 (전류 리플 설계 시)



i(ripple)을 줄이기 위한 방법

1) L값 증가 2) 주파수 증가

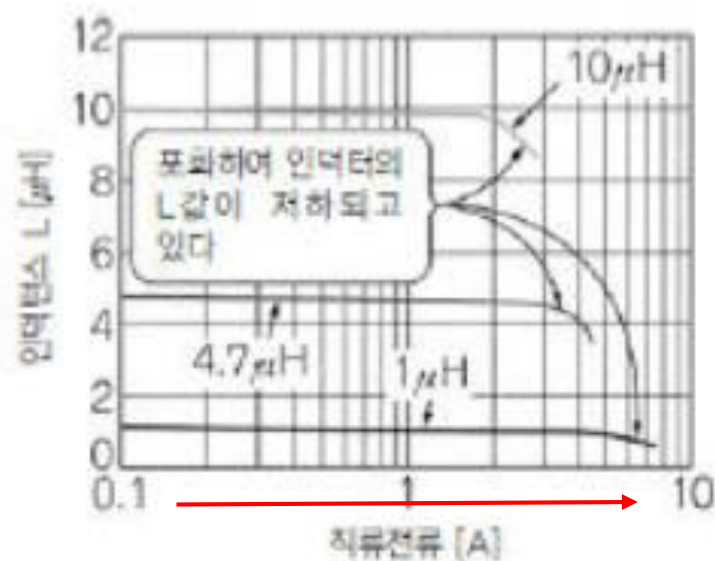

전류량을 증가시키면 어느 순간 과포화하여 L값 급격하게 저하.

▲ 그림 5. 인덕터의 직류 중첩 특성 예

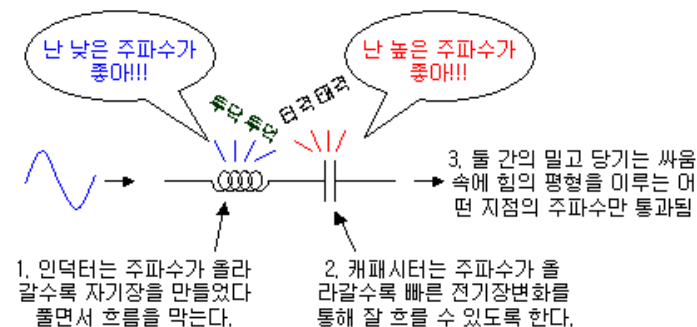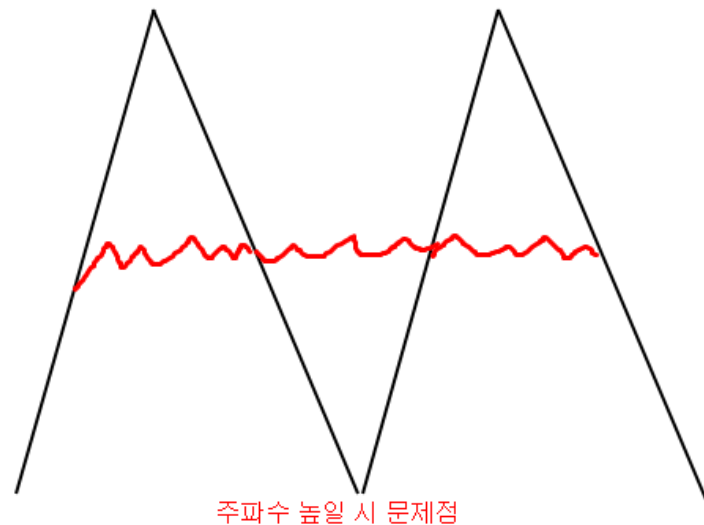


$$Z = R + jX = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}$$

이중에서 허수임피던스가 0이 되어 없어지는 주파수가 공진주파수입니다.

$$X = \omega L - \frac{1}{\omega C} = 2\pi fL - \frac{1}{2\pi fC} = 0$$

이 식을 뒤집어서 f를 구하면 아래와 같이 공진주파수가 정해집니다.
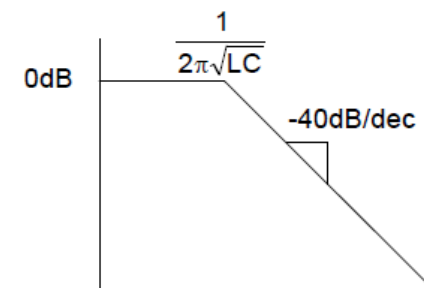
$$resonance frequency = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$



L=1mH, C=1mF
f_c=159Hz


증상 3) 인덕터의 발열이 크다

원인 3) 인덕터가 과포화를 일으켜 에너지를 모을 수 없게 되었다

4) BUCK CONVERTER 설계 시 주의사항 2 (IC 선정 또는 PWM 설계 시)


Soft start에 필요성

DCDC Converters (Switching Regulators)

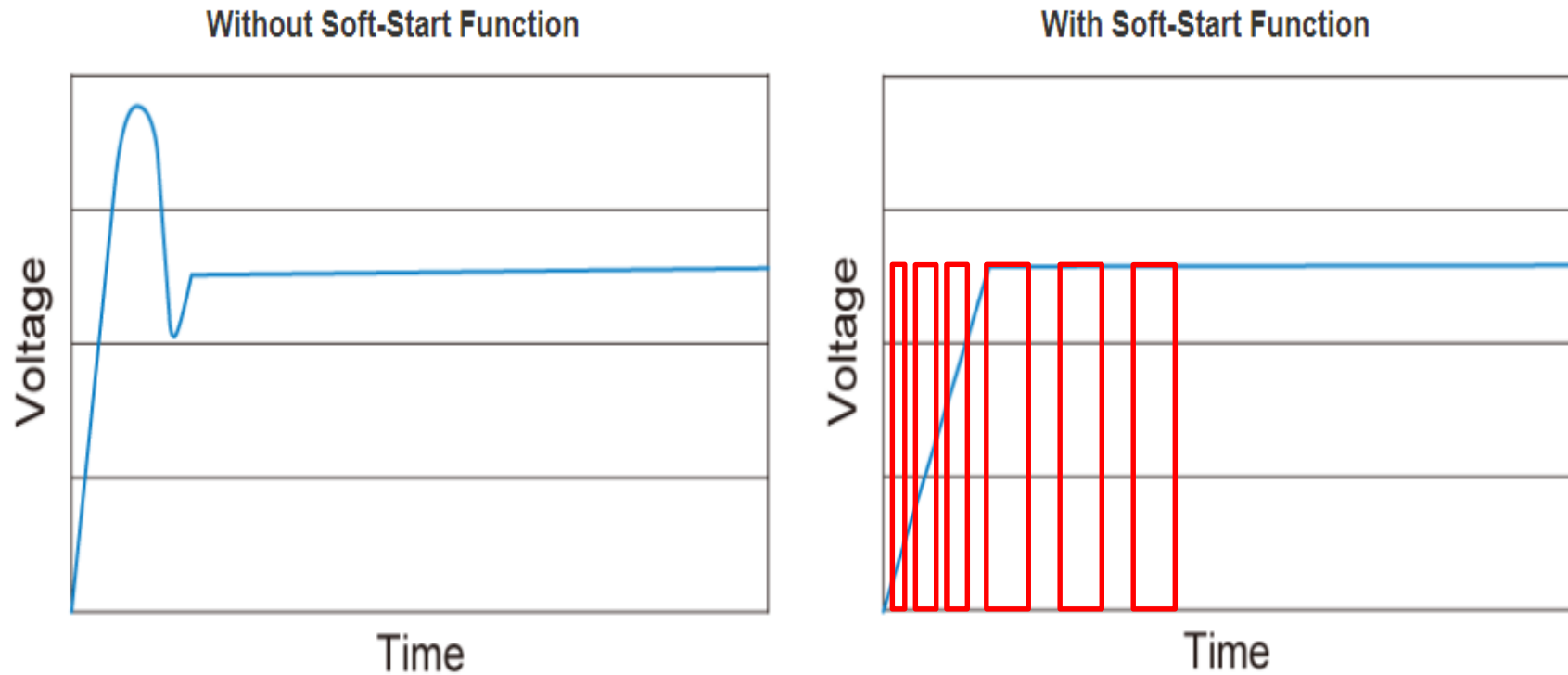


4) BUCK CONVERTER 설계 시 주의사항 3 (IR2110 사용 또는 PWM 설계 시)

PWM Dead-Band

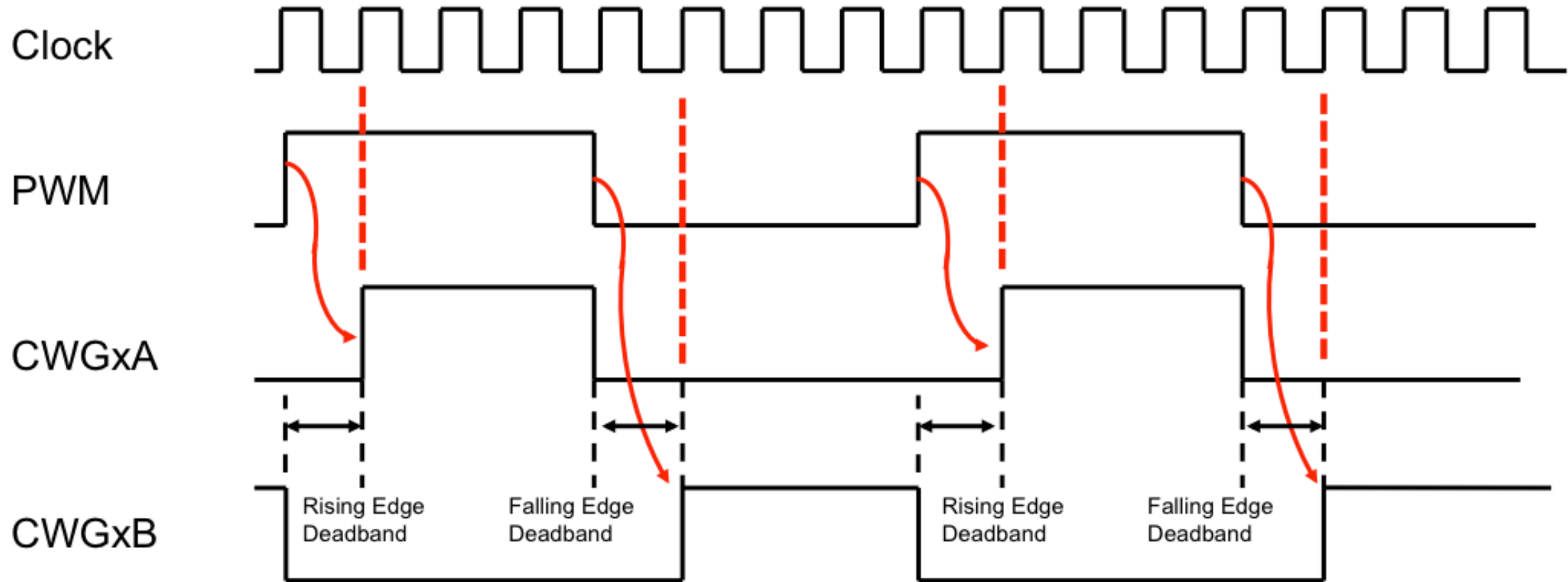

5) TL494 동작원리 이해 1


4 Simplified Block Diagram

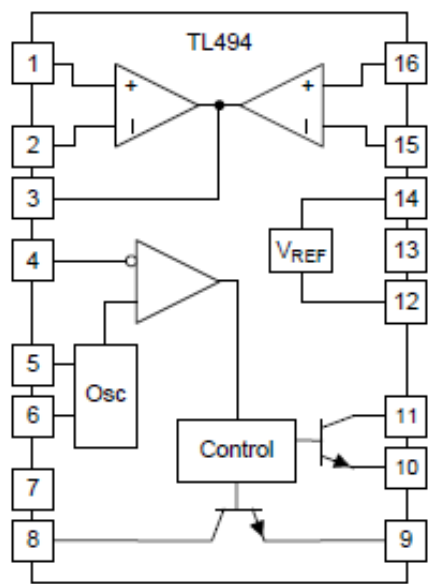

Pin Functions

PIN		TYPE	DESCRIPTION
NAME	NO.		
1IN+	1	I	Noninverting input to error amplifier 1
1IN-	2	I	Inverting input to error amplifier 1
2IN+	16	I	Noninverting input to error amplifier 2
2IN-	15	I	Inverting input to error amplifier 2
C1	8	O	Collector terminal of BJT output 1
C2	11	O	Collector terminal of BJT output 2
CT	5	—	Capacitor terminal used to set oscillator frequency
DTC	4	I	Dead-time control comparator input
E1	9	O	Emitter terminal of BJT output 1
E2	10	O	Emitter terminal of BJT output 2
FEEDBACK	3	I	Input pin for feedback
GND	7	—	Ground
OUTPUT CTRL	13	I	Selects single-ended/parallel output or push-pull operation
REF	14	O	5-V reference regulator output
RT	6	—	Resistor terminal used to set oscillator frequency
V _{CC}	12	—	Positive Supply

9.2 Functional Block Diagram

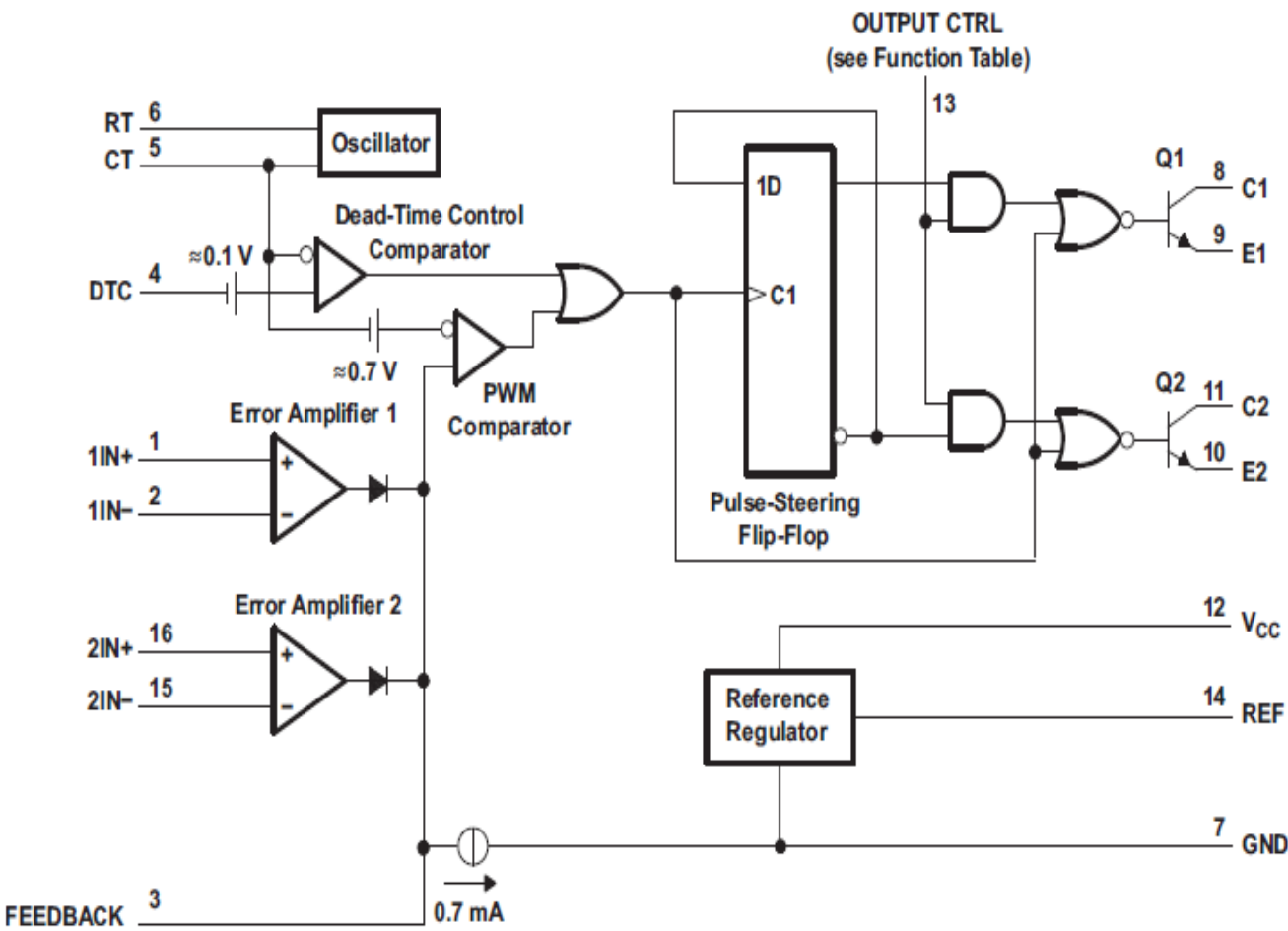

5) TL494 동작원리 이해 2

10.2 Typical Application


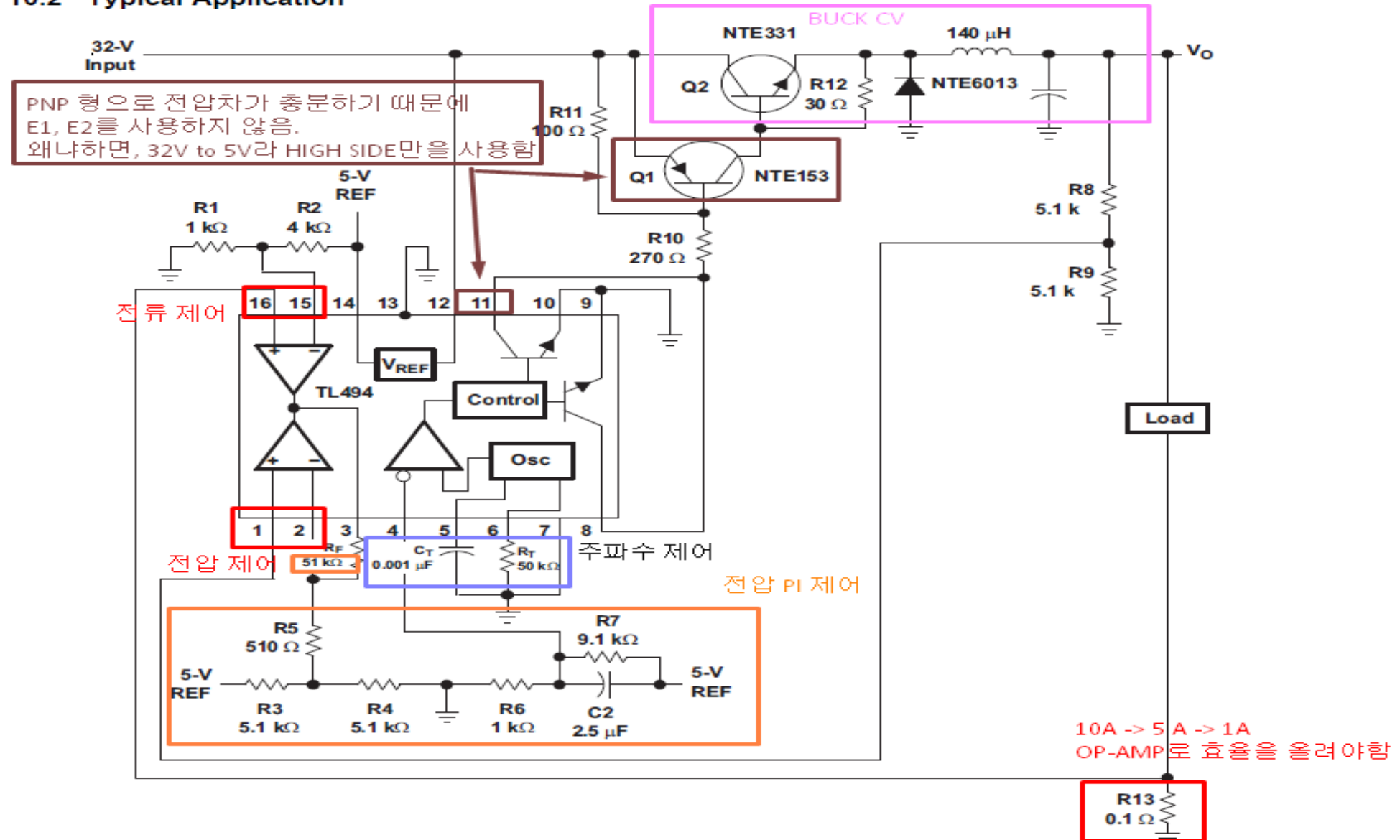


Figure 9. Switching and Control Sections

6) IR2110 작동원리 이해

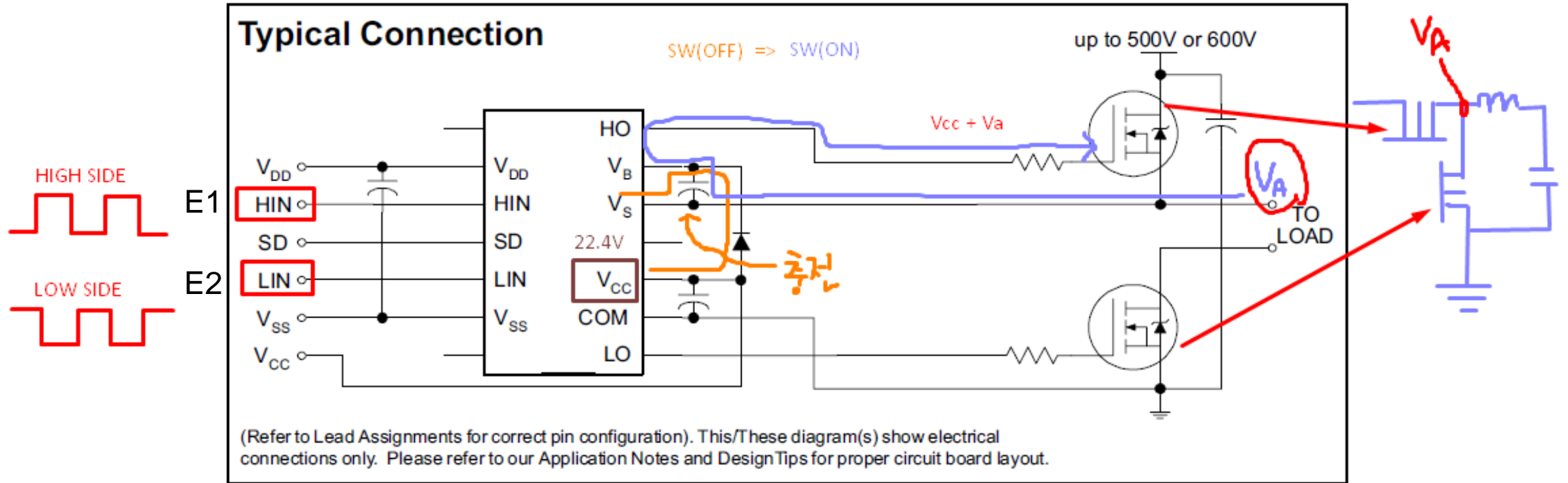

7) BUCK SIMULATION 1

- Specifications

- $V_{in}: 24V$
- $V_o = 5V$ (output voltage ripple (ROV) $V_{o_ripple}/V_o = \pm 2\%$)
- $I_o = 10A$ (Ripple ratio (ROA) $= 20\%$)
- Switching frequency $f_{sw} = 50kHz (= 20\mu sec)$

- Determining Max Duty Ratio

- From $V_o = DV_{in}$, $D = 5/24 = 0.2083$

- Determining L_o :

- $i_{L_o_ripple} = I_o \cdot ROA \rightarrow I_{o_ripple} = I_o \cdot 0.2 = 2(A)$
- $(1-D)T_s V_o / L_o = I_{o_ripple} \rightarrow L_o = (1 - 0.2083) \times 20 \times 10^{-6} \times 5 / 2 = 39.58(\mu H)$

- Determining C_o :

- From spec., $V_{o_ripple} = V_o \times 4\% \rightarrow V_{o_ripple} = 5 \times 0.04 = 0.2(V)$
- From $V_{o_ripple} = \frac{T_s^2}{8L_o C_o} V_o (1-D)$, $C_o = \frac{T_s^2}{8L_o V_{o_ripple}} V_o (1-D)$
- $C_o = (20 \times 10^{-6})^2 \times (24 \times 0.2083^2 - 2 \times 5 \times 0.2083 + 5) / (8 \times 39.58 \times 10^{-6} \times 0.2) = 25(\mu F)$

Practically, V_{o_ripple} is determined mainly by $i_{L_o_ripple} \cdot R_{esr}$
To reduce the V_{o_ripple} , C_o must be parallel connected with several number of capacitors

- Calculating voltage and current stresses of Semiconductors

- MOSFET switch:
 - Voltage stress: $24(V)$
 - Current stress: $I_o + 0.5 I_{o_ripple} = 10 + 1 = 11(A)$
- Diode:
 - Voltage stress: $24(V)$
 - Current stress: $I_o + 0.5 I_{o_ripple} = 10 + 1 = 11(A)$

- Selecting MOSFET and Diode







- Voltage ratings of MOSFET and Diode: **50~100% Margin**
 - Voltage rating: (max voltage stress) $\times 2 \rightarrow$ over $48(V)$
- Current ratings of MOSFET and Diode: **100% Margin**
 - Current rating: (max current stress) $\times 2 \rightarrow$ over $22(A)$

\rightarrow MOSFET: STD30NF06 (60V, 28A, $C_{oss} = 290pF$, $R_{ds} = 0.02\Omega$)
 \rightarrow Diode: MBR3050PT (50V, 30A, $V_F = 0.75V$)

- Related Web site:

- www.irf.com
- www.fairchildsemi.com
- www.st.com
- www.alldatasheet.com


7) BUCK SIMULATION 2

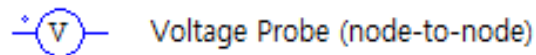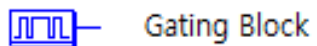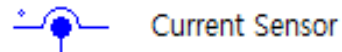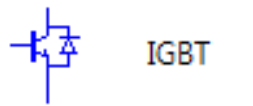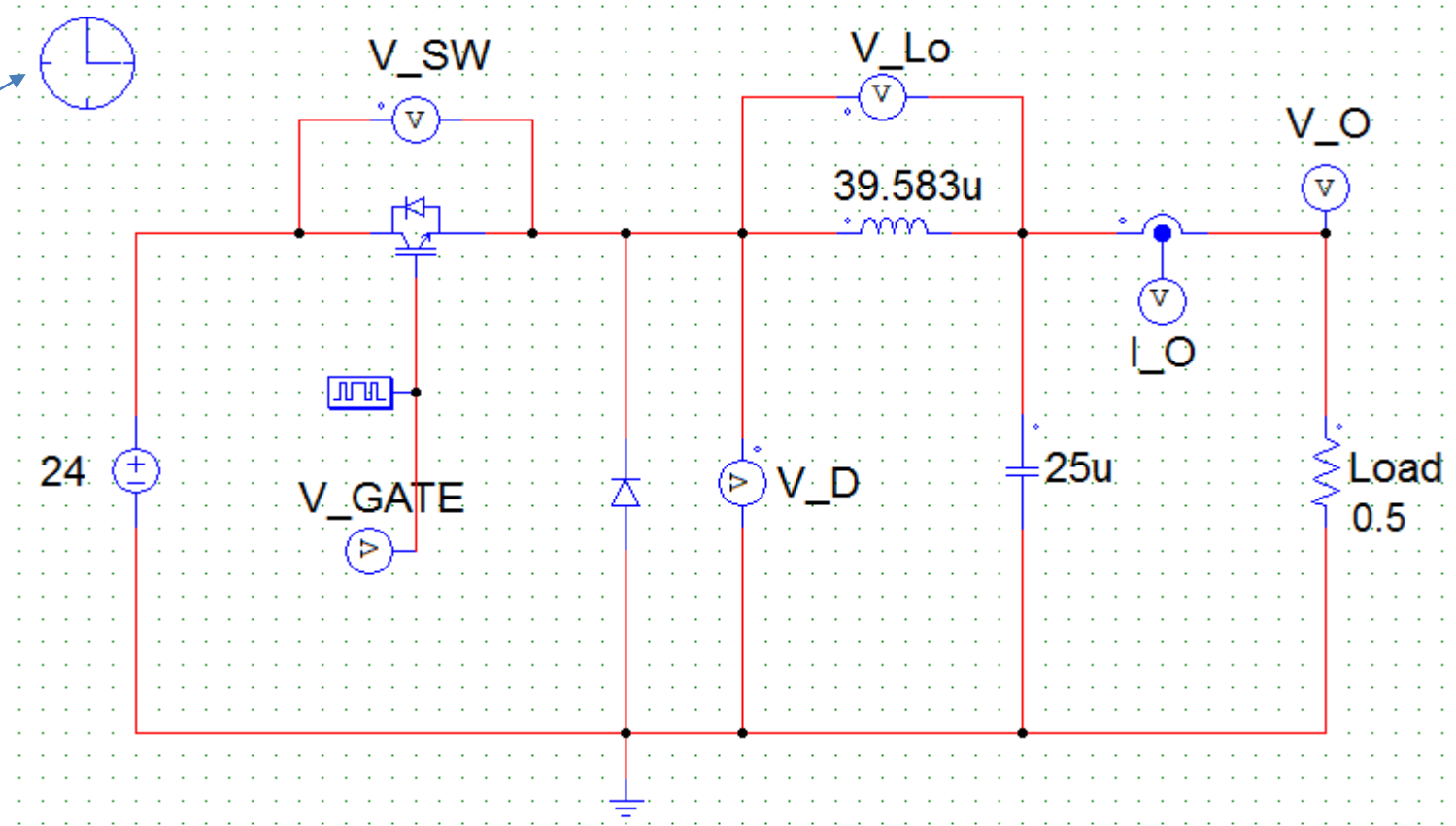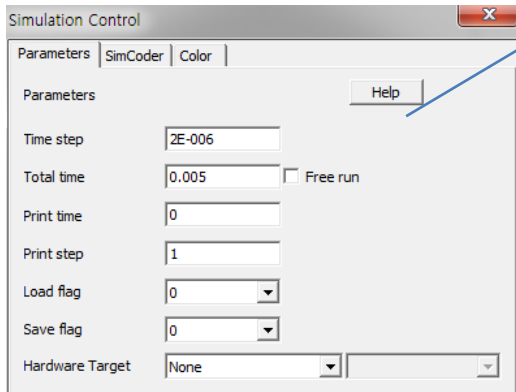

• Specifications


- $V_{in}: 24\text{V}$
- $V_o = 5\text{V}$ (output voltage ripple (ROV) $V_{o_ripple}/V_o = \pm 2\%$)
- $I_o = 10\text{A}$ (Ripple ratio (ROA) = 20%)
- Switching frequency $f_{sw} = 50\text{kHz}$ ($= 20\mu\text{sec}$)
- $L_o = 39.583\mu\text{H}$
- $C_o = 25\mu\text{F}$

7) BUCK SIMULATION 3

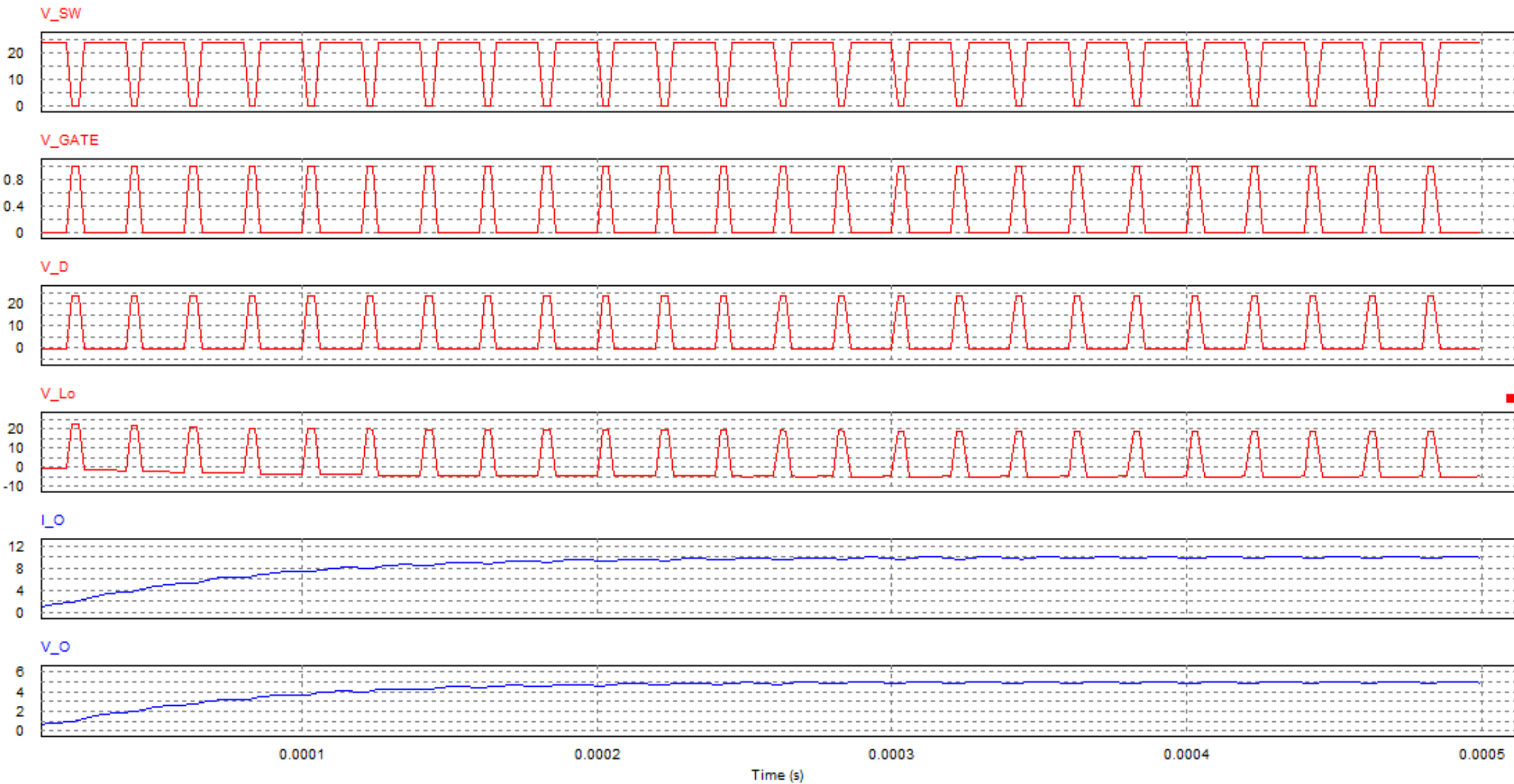

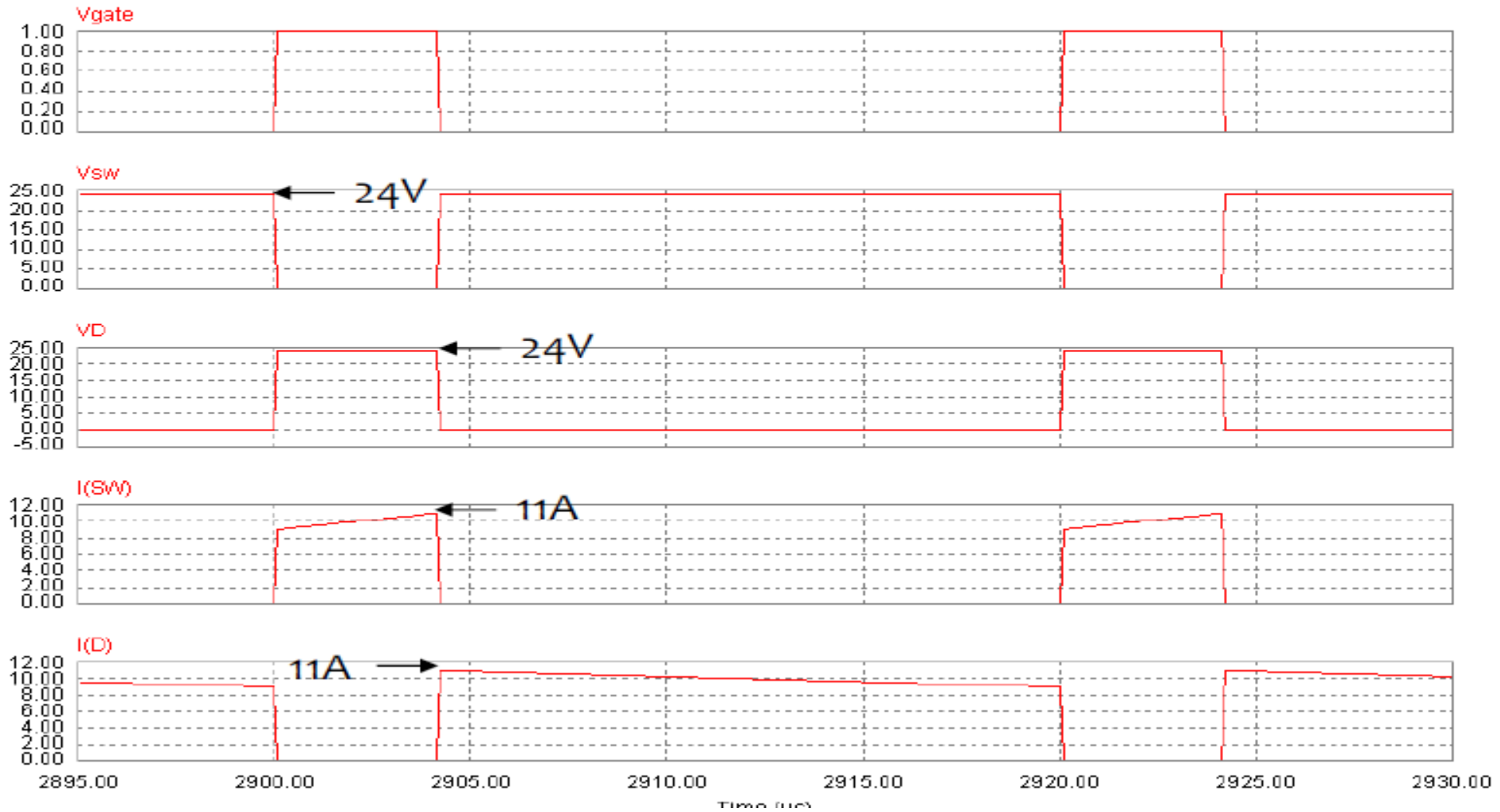
7) BUCK SIMULATION 3

- Gate signal, v_{ds} , V_D , i_{ds} , i_D




7) BUCK SIMULATION 4

- V_{Lo} , i_{Lo} , i_{Co} , V_o

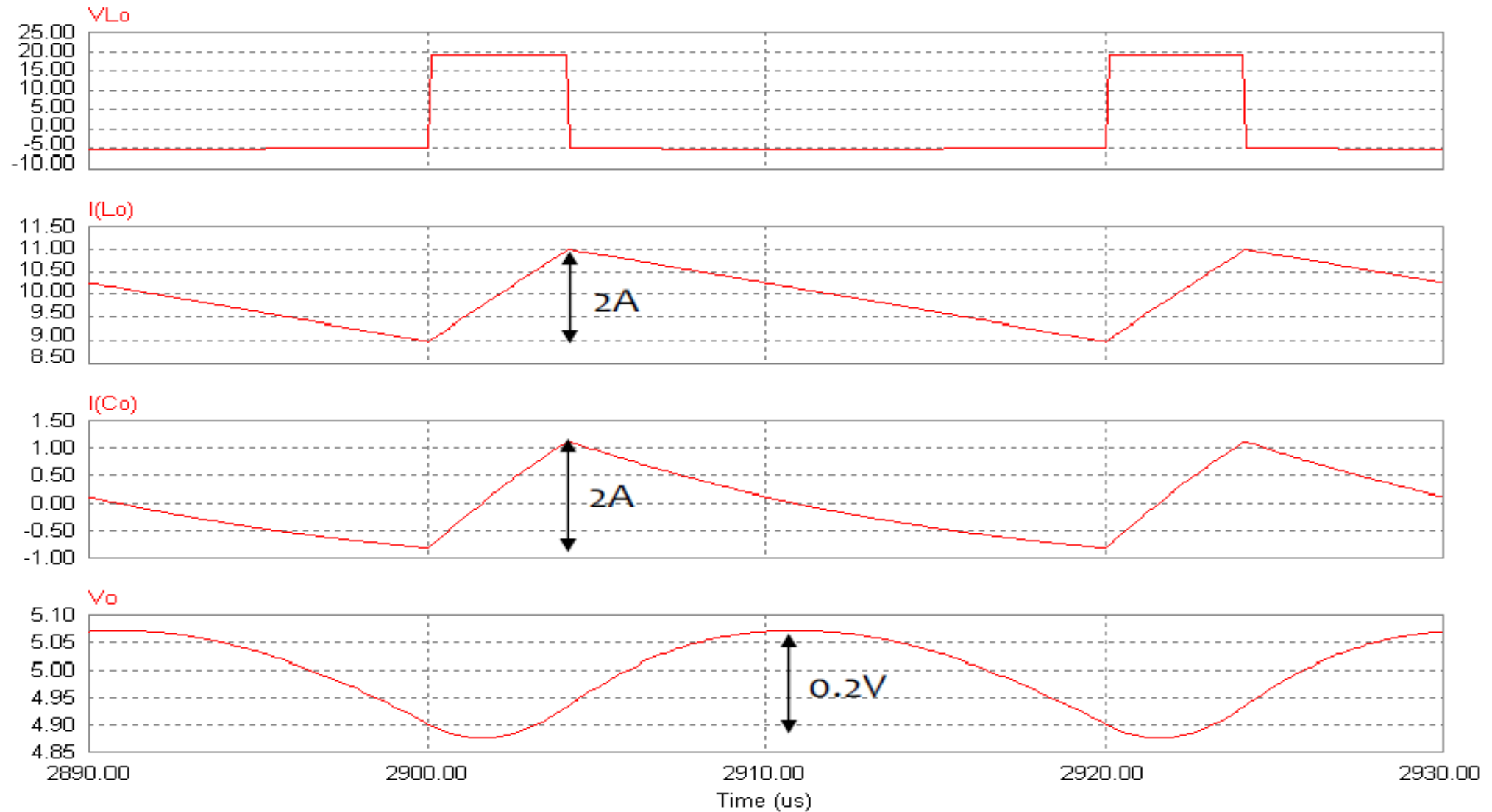


7) BUCK SIMULATION 5

- 10% load

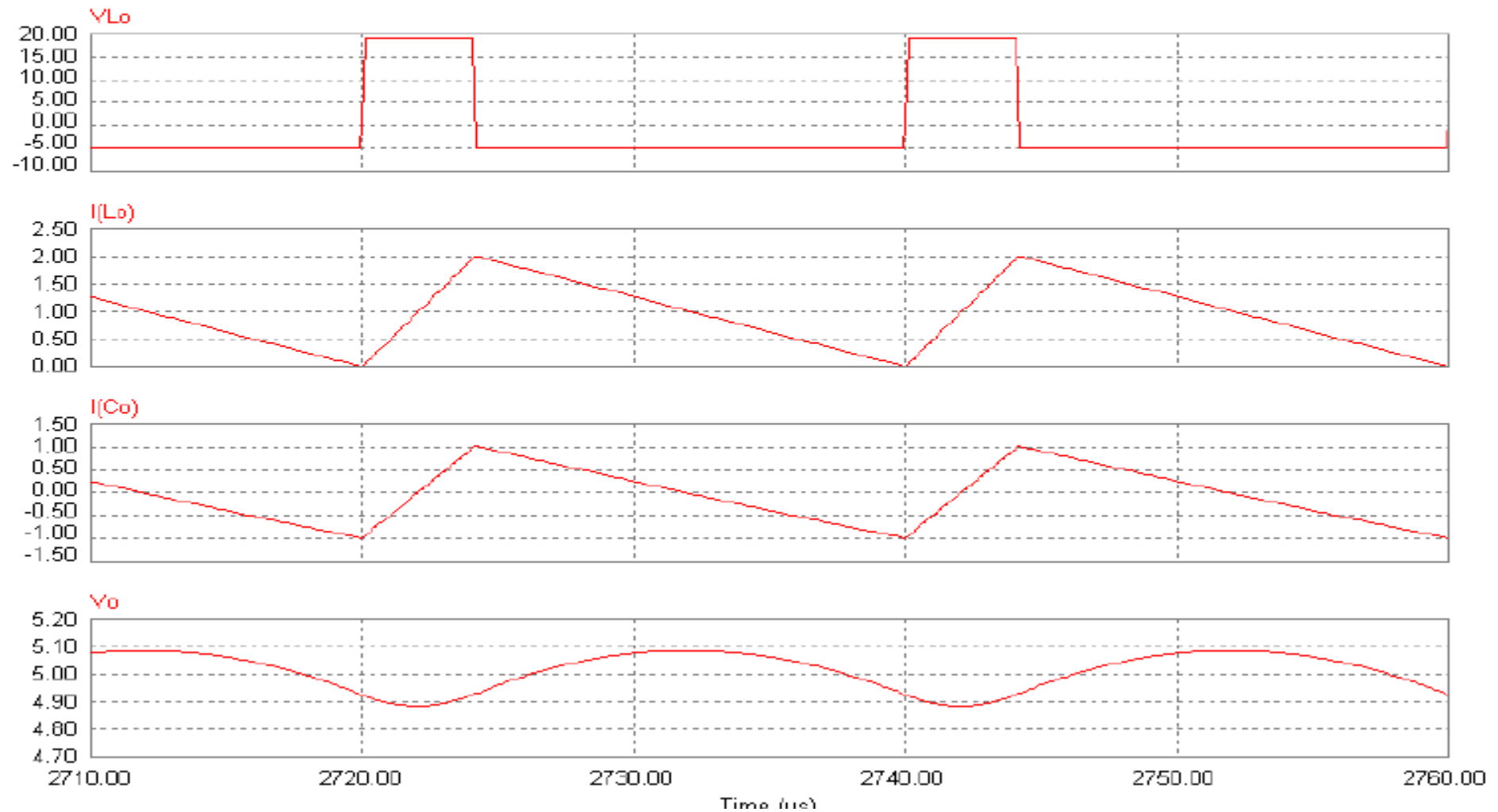

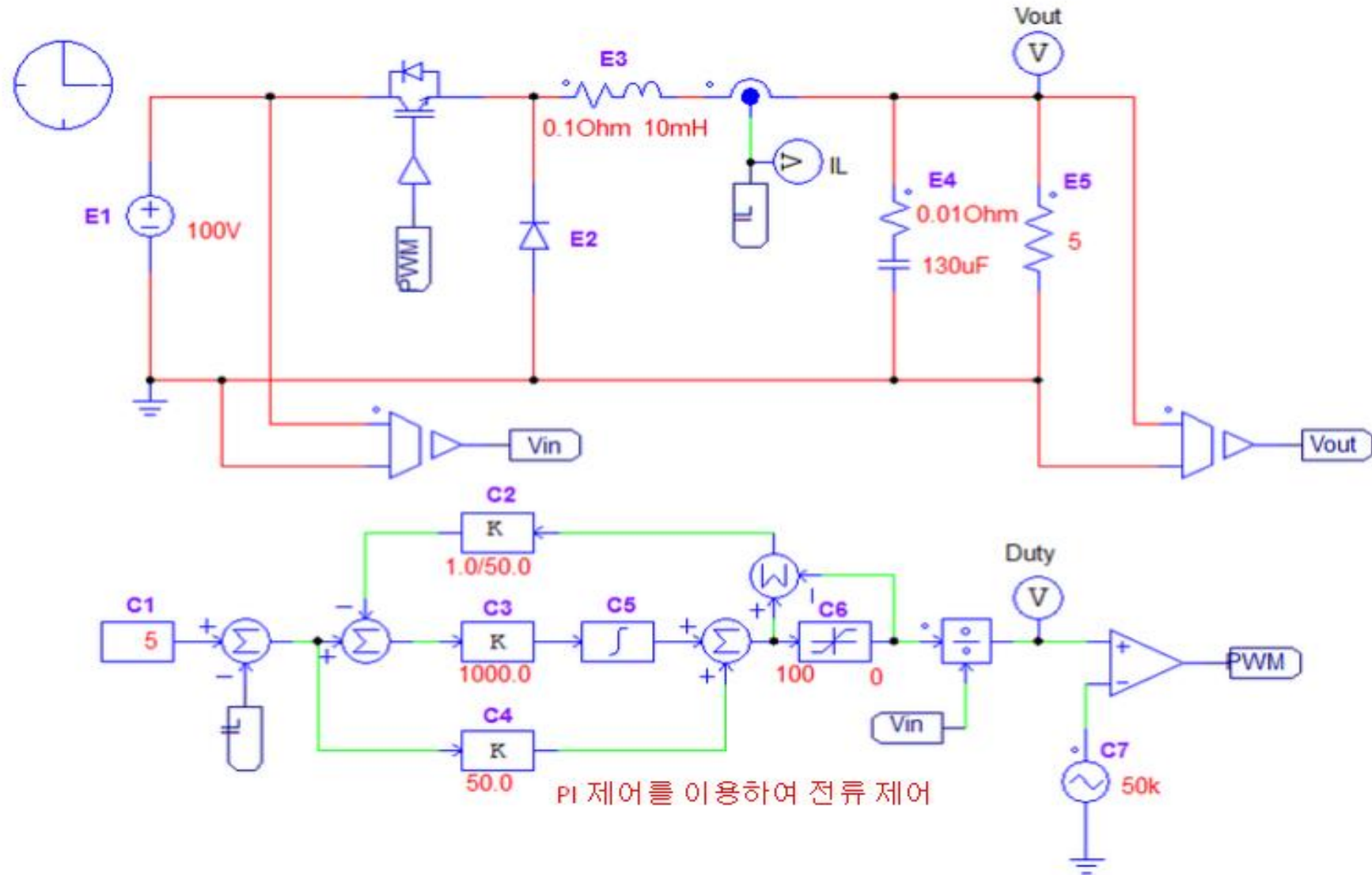7) BUCK SIMULATION 6 (제어 공학을 개념을 추가하면 PID 제어까지 가능)



* 설계 진행 방향

1. DC – DC 컨버터 SPEC 작성, L, C 값, SWITCH 선정
2. TL494(H/W) 또는 MCU(S/W) 제어기 설계
3. 실제 구동 회로 설계 (소자 FIX)