
TI DSP, MCU 및 Xilinx Zynq FPGA 프로그래밍 전문가 과정

강사 - Innova Lee(이상훈) gcccompil3r@gmail.com 학생 - (정한별) hanbulkr@gmail.com

Contents

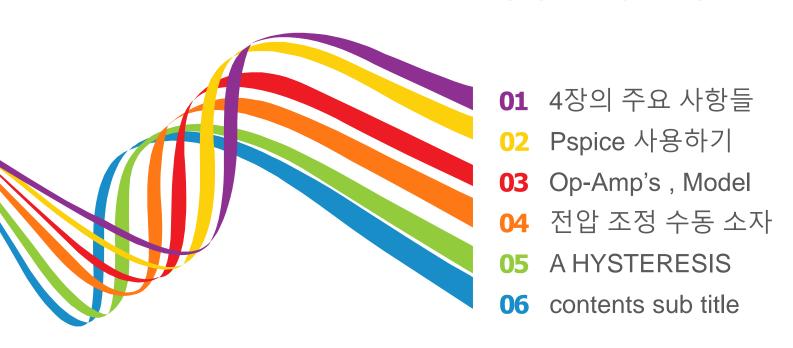


4장의 주요 사항들


- 이 장은 전원의 실험을 원할 때 필요한 요소를 토론 한다.
- 자기 자신의 시뮬레이션 Toolbox 를 수립하는데 도움이 된다.
- 인입선식 (IsSPice 와 B 요소, Pspice 와 G/E 값) 는 시뮬레이션에선 아날로그 운영 모델 부 품식을 쓰기에 이상적인 동작으로 볼 수 있다.
 - -> source 커패시터를 쓰면 유기 커패시터 전류 때문에 수렴문제가 생기는데 이런 이유로 시뮬레이션에서는 기생적인 RC 회로를 넣어 확인 한다.
- 0으로 나누면 숫자 overflow 가 생기니 항상 분모가 0이 되지 않게 한다. 작은 값이라도 1u 시 V(4)/V(5) -> V(4)/V(5)+1u 와 같은 안정된 값을 넣는다.
- 완벽히 기능을 갖춘 모델을 쓰지 마라. (slew rate, 바이어스 오프세트, 전류는 제외)
- 간단한 것부터 해결 확인 후 어려운 걸 해라.
- PWM 시뮬레이션에는 일반용 모델을 써라. 완전한 모델보다 UVLO 회로가 빨라진다.

- 다운로드 (준비:ISO 파일, 마운트 프로그램(데몬))
- http://nuclearrambo.com/wordpress/cadence-orcad-16-6-full-download-free/
- https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=oyhoon1835&logNo=140182264508&p roxyReferer=https%3A%2F%2Fwww.google.co.kr%2F
- 유투브 따라하기.
- https://www.youtube.com/watch?v=eBj3T5ncQpM
- 에러시대처법.
- http://devzero.tistory.com/5

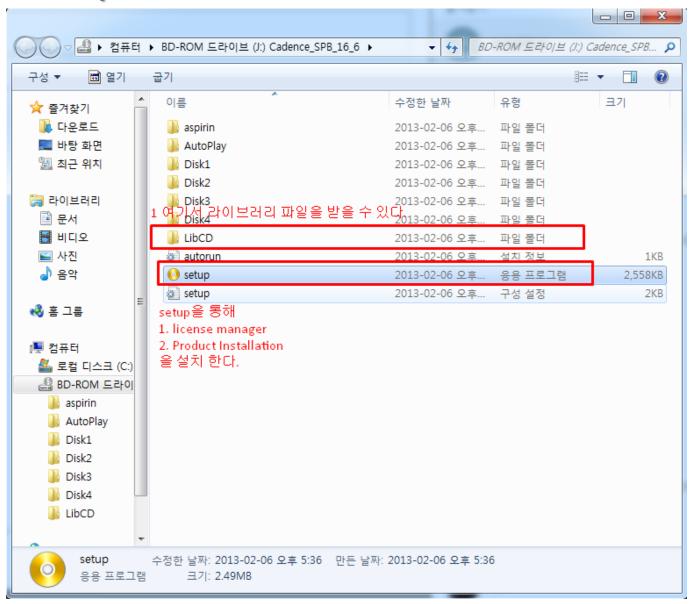
- 1. 이미지를 탑재.
- 2. 'setup.exe'를 실행하십시오.
- 3. 'License Manager'구성 요소를 선택하여 설치하십시오.
- 4. '라이센스 파일 위치'를 지정하지 말고 '취소'하십시오. '끝'.
- 5. 구성 요소 선택 창으로 돌아가서 '제품 설치'를 선택하고 '전체'설치 유형을 설치하십시오. 'license server'텍스트 필드에서 모든 텍스트를 삭제하고 '비어있는' license server를 지정하지 마십시오.
- 6. 설치가 완료되면 두 개의 확인란 중 하나라도 선택하지 않고 '마침'을 누릅니다.
- 7. 케이던스 제품 구성 요소 창을 닫습니다.
- 8. CD 에 있는 'Aspirin> Cadence'의 모든 내용을 'LocalDiskDrive(c드라이브) : \ Cadence'디렉토리로 복사하고 LocalDiskDrive의 파일을 aspirin 디렉토리의 파일의 내용과 합칩니다. (youtube 참고)_ (Cadence 디렉토리가 설치후 생긴다)
- 9. 'LocalDiskDrive: \ Cadence \ SPB_16.6 \ tools'에있는 'Tools.cmd'를 admin으로 실행하십시오.
- 10. 'LocalDiskDrive : \ Cadence \ LicGen'안에있는 'src.lic'파일을 메모장과 함께 열고 "this host"라는 컴퓨터 이름으로 바꾼 다음 변경 사항을 저장하고 닫습니다. (내컴퓨터-> 속성)
- 12. 'LocalDiskDrive: \ Cadence \ LicGen'안에있는 'LicGen.cmd'를 실행하십시오.
- 13. 이제 '라이센스 파일'아래에 설치된 라이센스 서버 구성 유틸리티를 열고 **'찾아보기 ...'**에 'license.lic'(LocalDiskDrive : \ Cadence \ LicGen)을 입력하십시오. '다음>'을 클릭하고 다시 클릭하십시오. 'System'(PC> Properties)에서 고급 시스템 설정 등록 정보> '고급'> '환경 변수 ...'로 이동 한 다음 '변수'(CDS_LIC_FILE)를 찾습니다. 'Value'가 license.dat 라이센스 파일을 가리키고 있는지 확인하십시오.






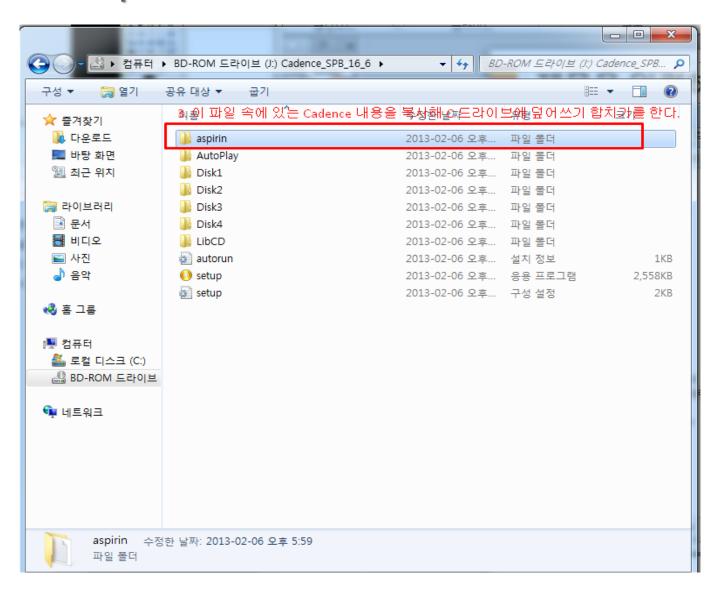




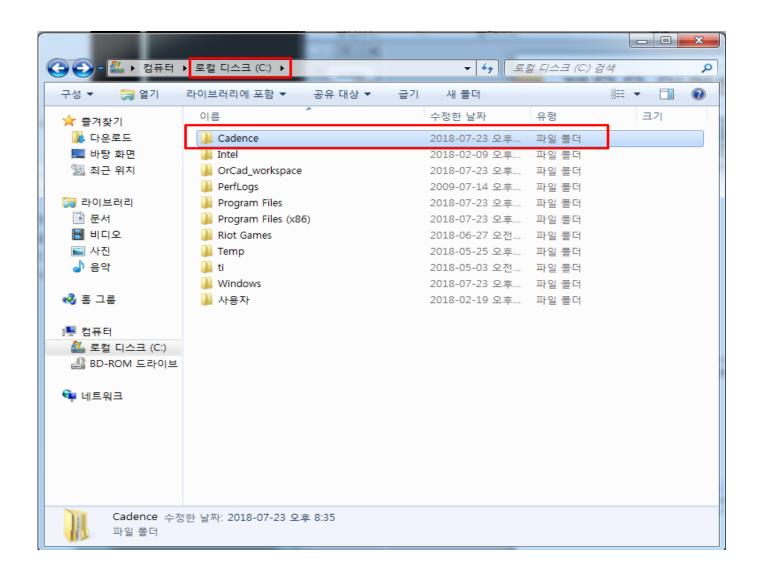



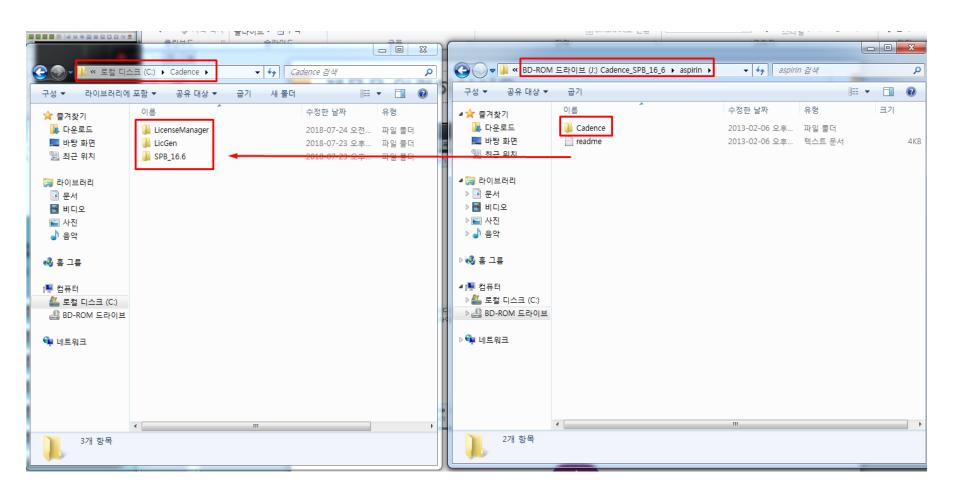



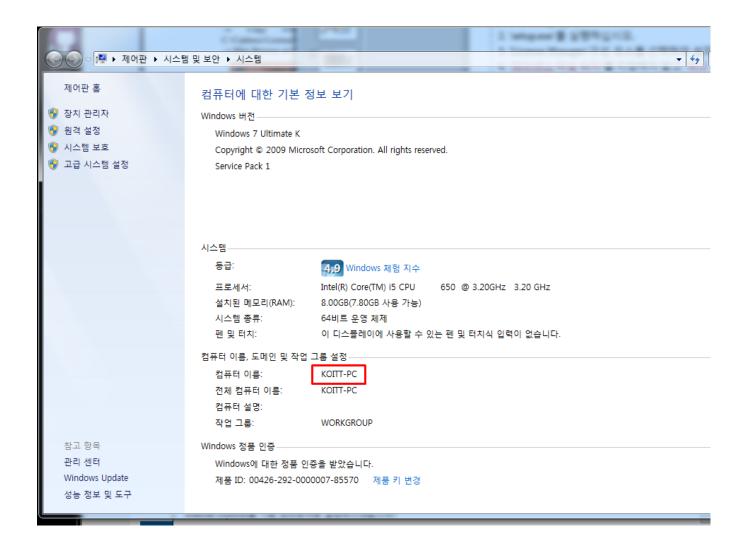




<사용법>

http://openstory.tistory.com/114

위의 블로그를 통해서 프로젝트 생성을 배 울 수 있다.


- 1. Cadence의 Design Entry CIS를 실행합니다.
- 2. OrCAD 16.6은 Design Entry CIS 파일 하나만 있기 때문에 회로설계, PSpice 등 모든 것들은 이 것을 실행시켜야 합니다.
- 3. OrCAD Capture를 선택하고 "OK"를 누릅니다.
- 4. OrCAD 메인 화면이 실행되고, 새로운 프로젝트를 만듭 니다.
- 5. New -> Project를 클릭합니다.
- 6. PSpice를 사용하기 위해서는 반드시 "Analog or Mixed A/D"를 선택해야합니다.
- 7. Name은 임의로 "test"라 정의하였습니다.

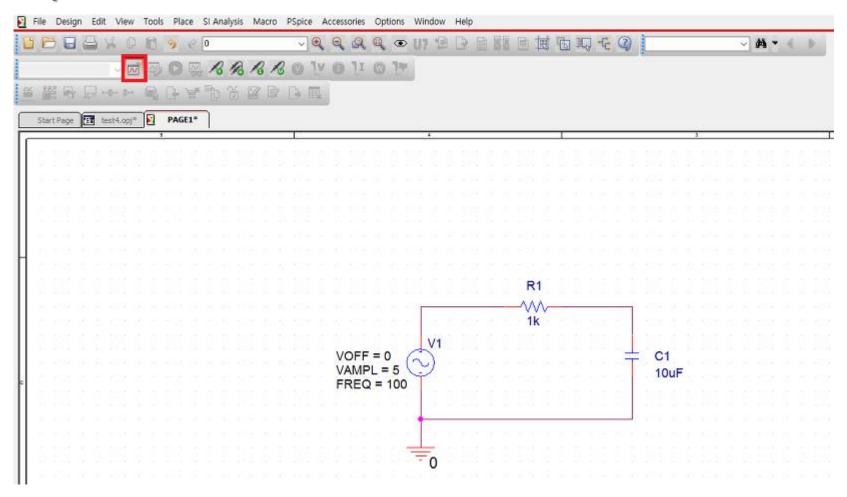- 8. Project 생성 시 아무 것도 없는 파일로 만든다는 의미입니다.
- 9. "Create a blank project"를 클릭 후 "OK"를 누릅니다
- 10. 그러면 새로운 프로젝트가 생성되고, 새로운 페이지가 나타날 것입니다.
- 11. 여기서 오른 쪽의 "Place Part" 라이브러리 페이지를 나오게 하려면 키보드의 "P"를 누릅니다.
- 12. OrCAD의 경우, PSpice 시뮬레이션용 부품이 따로 있습니다. 그래서 라이브러리를 추가하겠습니다.
- Library 옆에 박스에 X 표시 옆에 보면 add Library 가 있다. 클릭 (art+a)
- 13. 설치한 OrCAD 폴더에 library->pspice 폴더에 있는 것을 다 긁어 옵니다.(ctrl + a) 를 누루고 열기
- 14. 현재 모든 라이브러리를 가져온 것입니다. 더블클릭하면 부 품을 골라 올 수 있습니다.
- 15. 기본 배선을 해봅니다.



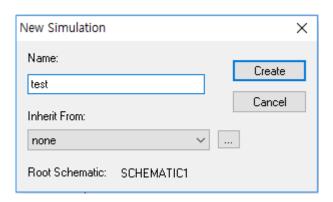- 16. 배선을 전부 했다면, PSpice를 구동하겠습니다
- 17. 빨간 테두리의 아이콘을 클릭합니다.







- 18. 클릭하면 다음과 같이 창이 나타납니다.
- 19. 임의로 "test"라는 네임드로 만들고 "Create"를 누릅니다.



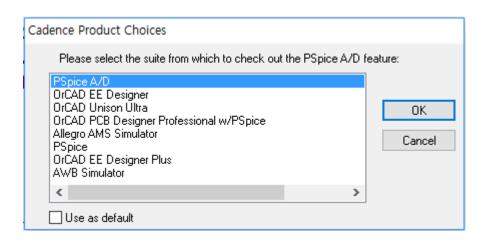
20. 그러면 작업표시줄에 새로운 아이콘이 생깁니다. 위 아이콘을 클릭합니다.



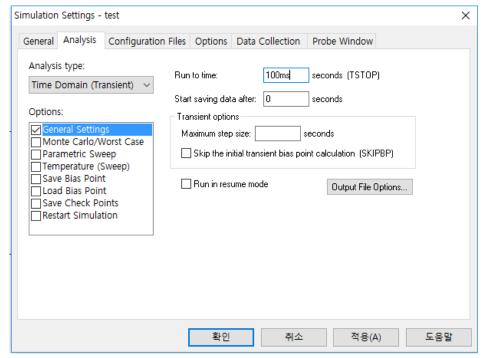- 21. 아이콘을 클릭하면 위와 같은 창이 나타나는데요. 여기서부터 중요합니다.
- 22. 반드시 "PSpice A/D"를 선택하고 "OK"를 누릅니다.




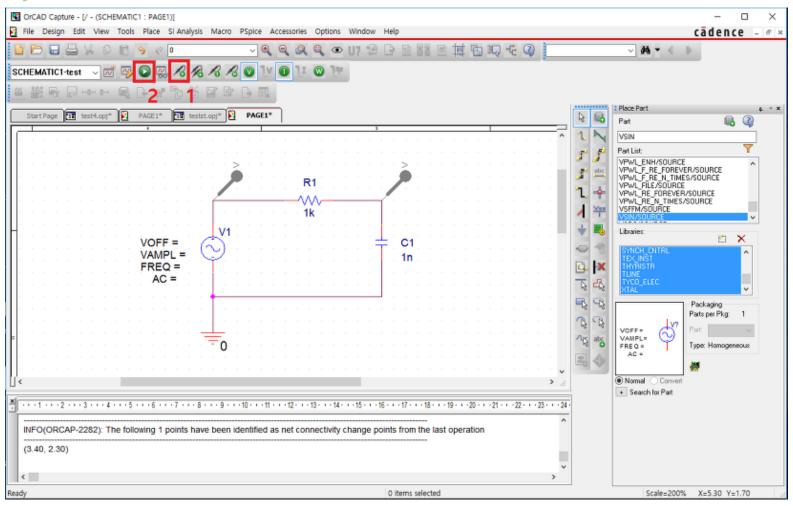
- 23. 그러면 다음과 같은 Simulation Settings 화면이 나옵니다.
- 24. Run to time에 "100ms"라고 명기합니다. (0 ~ 100ms 까지의 파형을 시뮬레이션 한다는 의미)



- 25. Setting이 끝난 후 빨간 테두리의 "1번"을 눌러서 스코프를 측정할 회로 부분에 놓습니다.
- 26. 도면과 같이 2개의 스코프를 놓았습니다.
- 27. 이 상태에서 빨간 테두리의 "2번"을 클릭해서 Simulation을 시작하겠습니다.

AC SWEEP

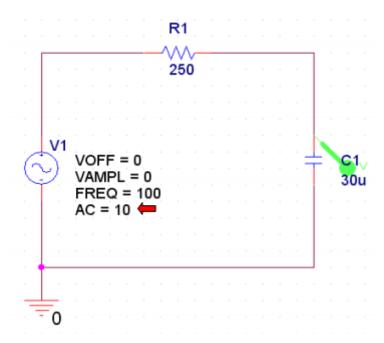

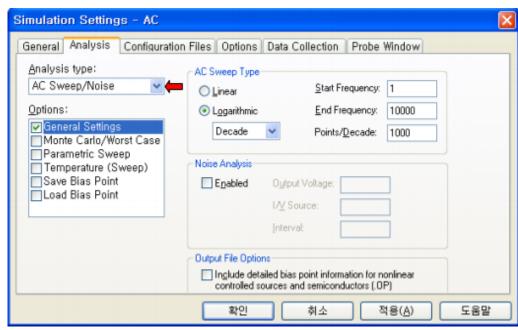

- 주파수의 응답을 볼 때
- 1. PSpice>>New Simulation Profile로 새로운 simulation profile 만들고, Analysis type을 "AC Sweep/Noise"로 선택.


Plot 추가








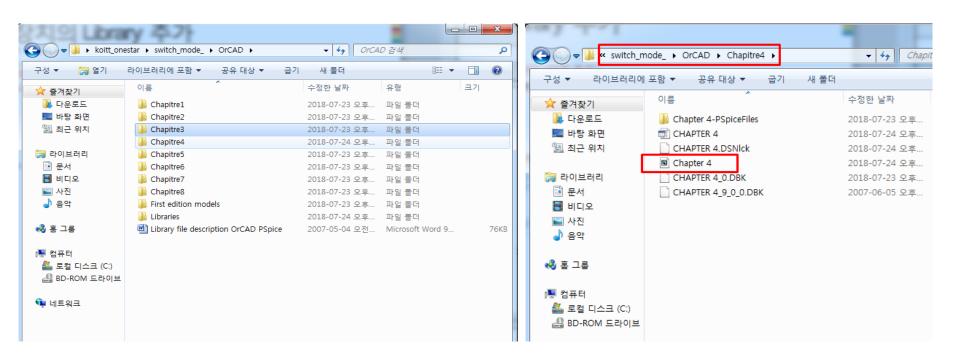- 1. 일단, 책에 포함 된 CD에 들어 있는 파일명을 영어로 지어 주어야 한다. (아주 중요)
- 2. File > Open > Project > 경로- "switch_mode_file" \ OrCAD \ Chater X (챕터별로됨)
- 3. OPI 파일을 추가 하면 된다.



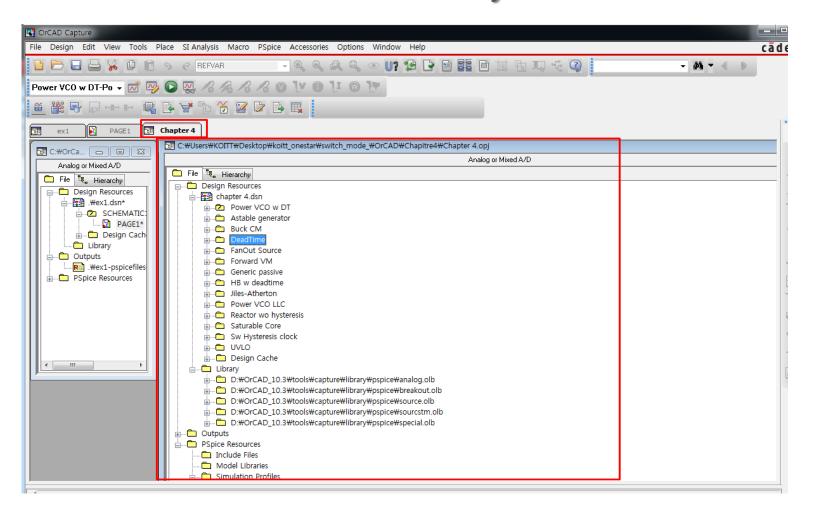


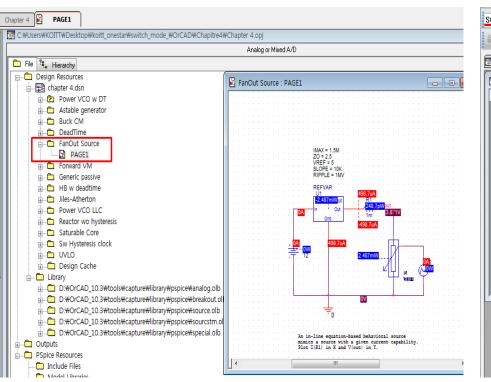
4. 추가하면 이런 프로젝트가 들어오는 것을 볼 수 있다. 하지만, 우리는 여기서 회로만 따서 <mark>우리가 새로 만든 프로젝트에 넣어야 동작이 된다.</mark> 정확하게 파악은 안되었지만 경로상에 벗어 났기 때문인 것 같다.










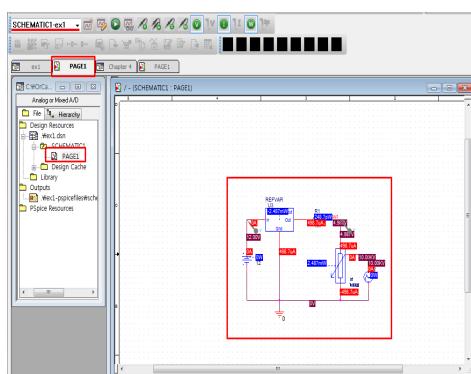


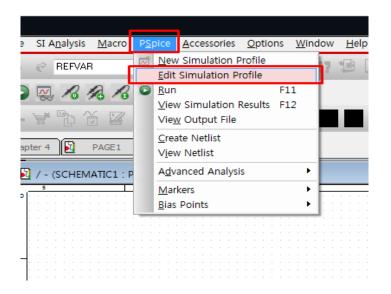
5. 파일 시스템에서 하나의 주제를 골라 회로도를 열어 복사한다. 6. 새로만든 프로젝트에 복사를 한다.





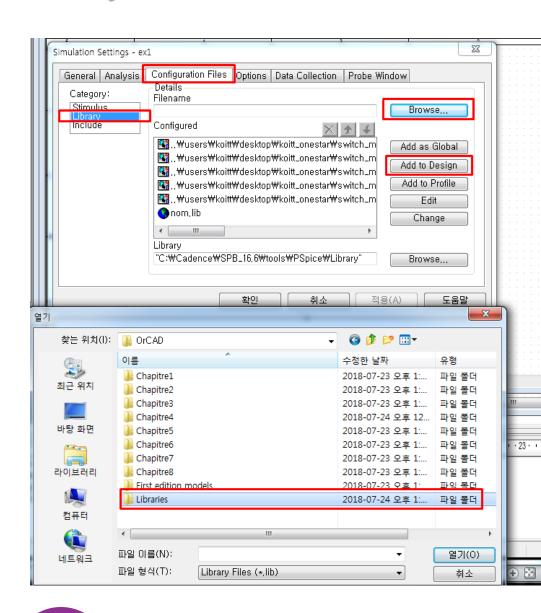- 7. 윈도우 창에 있는 Pspice > Edit Simulation Profile 을 누른다.
- 8. Configuration Files > Library > Browse... (경로- "switch_mode_file" \ OrCAD \ Library\ xx)
- 9. 안에 있는 라이브러리들을 추가하고 "Add to Design"을 눌러 하나씩 다 추가해 준다.



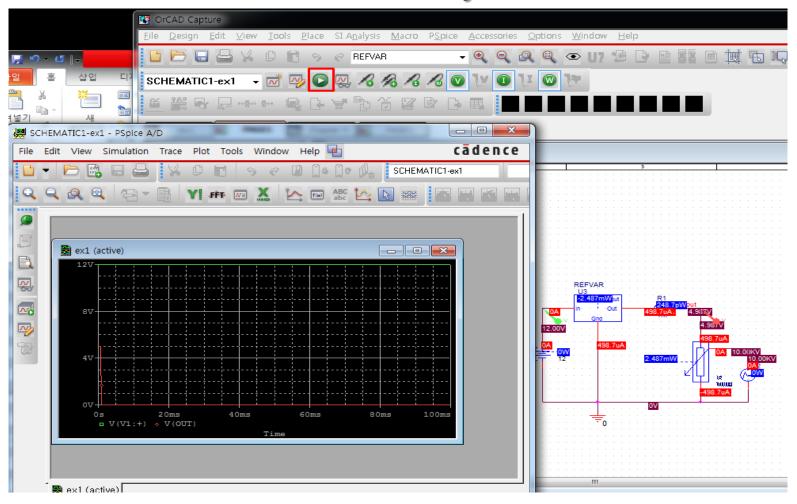

10. 마지막으로 빨간 박스(재생 처럼 생긴)버튼을 눌러주면 시뮬레이션을 볼 수 있다.



In – Line 방정식

인라인 방정식은 아날로그 행동 모델링(Analog Behavior Modeling) -> ABM 기술을 사용할 때 아주 유용하다.

즉, 방정식을 통해서 node 의 값을 묘사 할 수 있다는 것이다.

하지만 편집기를 사용하면 , 수식(방정식) 을 하나의 표현식으로 혼합하기 시작할 때 특히나 작성이 어려울 수 있다.

그렇기에 먼저, 단일 전압/ 전류 식으로 부드럽게 시작한다.

In – Line 방정식

<PSPICE>

- E1 1 0 Value = { V(2,3) * 4 }
- G1 1 0 Value = { I(V1) * 5 }

- E1 1 0 Value = { IF (V(3) > 5, 10, 100m) }
- E1 1 0 Value = { IF (V(3) > 5, 5, IF (V(3) < 100m , 100m, + V(3))) }
- E1 69 14 VALUE = { IF (V(27,14) > V(18,14) /2, V(18,14), IF +(V(26,14) > 0.44, +V(18,14), IF((V(13,14) +V(26,14) +(12,14)) + > V(31,14), V(18,14), 0)))}

- 4의 2,3의 전압을 곱하고 배달하십시오
- V1 통해 흐르는 전류에 5를 곱한다.

이제 노드가 논리적 표현식에 따라 레벨에 영향을받는 ifthen-Else 표현식은 다음과 같습니다.

- : IF V(3)이 10V보다 큰 경우 V(1,0) = 10V
 ELSE V(1,0) = 100mV. 이 ABM 표현식에 유닛을 전달하지 않는 것이 좋습니다.
- : IF V(3)이 5V보다 큰 경우, V(3) = 5V
 ELSE V(3)이 100mV보다 작으면 V(1,0) = 100mV
 그렇지 않으면 V(1,0) = V(3)
- 길게 만들면 옆에 같이 표현이 된다.

(E1 = 전압 제어가 사용된 전압원) (G1 = 전압 제어가 사용된 전류원)

OP-AMP'S

• OP amp 를 비슷하게 시뮬레이션해